


# PVK ELEKTROTECHNIK 1

# ABLAUF

- BASICS
- NETZWERKANALYSE
- REALE QUELLEN
- LEISTUNGSANPASSUNG
- SUPERPOSITION
- NORTON/ THÉVENIN-ÄQUIVALENT
- KONDENSATOR
- MAGNETFELD
- SPULEN
- TRANSFORMATOR
- KOMPLEXE ZAHLEN
- ZEIGER UND WECHSELSTROMRECHNUNG
- SCHWINGKREISE
- KOMPLEXE LEISTUNG

Ohmsches Gesetz [ $V = \Omega \cdot A$ ]

$$U = R \cdot I$$

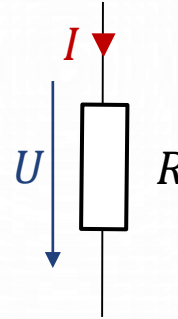


Leistung [W]

$$P = U \cdot I$$

Widerstand [ $\Omega$ ]

$$R = \frac{\rho l}{A}$$

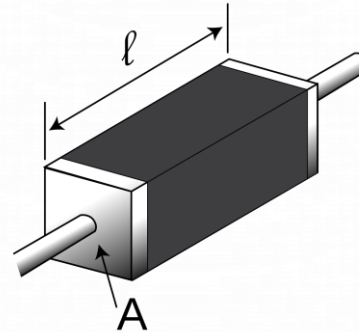

Leitwert [S]

$$G = \frac{1}{R}$$

Spez. Widerstand [ $\Omega m$ ]


$$\rho(T) = \rho(T_0)[1 + \alpha \cdot (T - T_0)]$$

Leitfähigkeit [ $\frac{S}{m}$ ]


$$\kappa = \frac{1}{\rho}$$

# KIRCHHOFFSCHE GESETZE

Maschenregel

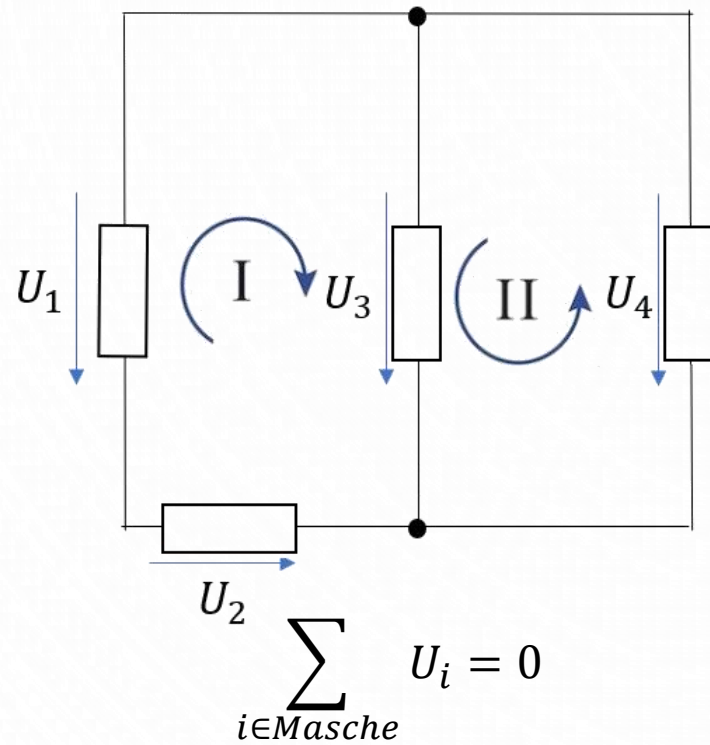


Knotenregel

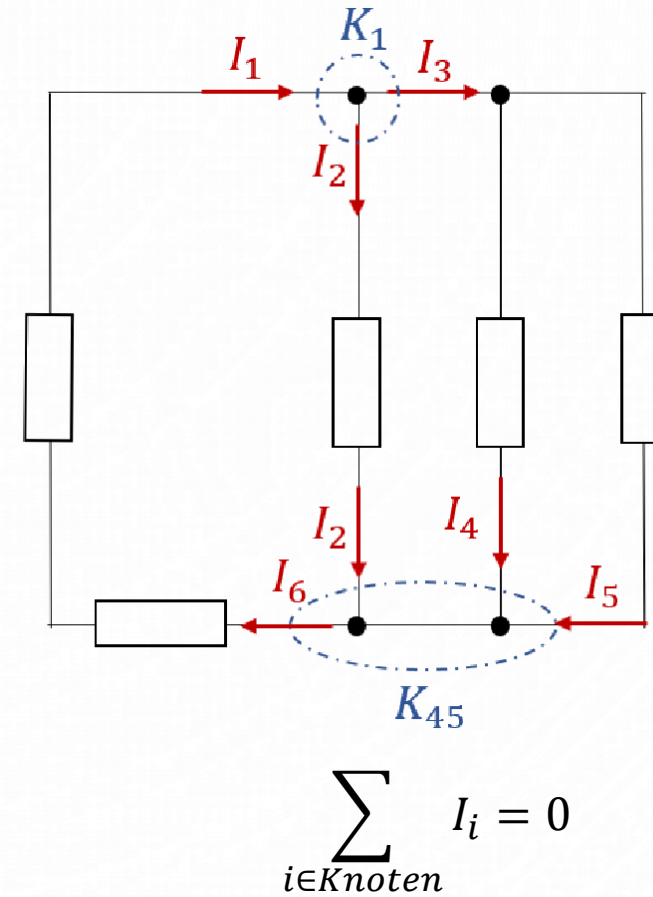



# NETZWERKANALYSE

## WIDERSTÄNDE

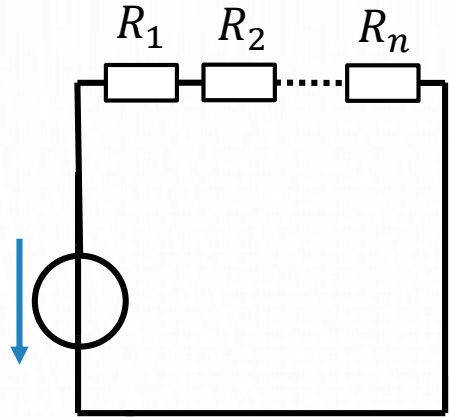


$$R_{ges} = \sum_i R_i$$

$$R_{ges} \geq \max\{R_1, \dots, R_n\}$$

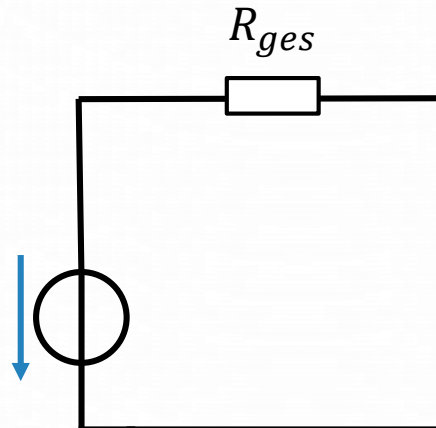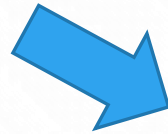

$$R_{ges} = (R_1 || \dots || R_n) = \left[ \sum_i Y_i \right]^{-1}$$

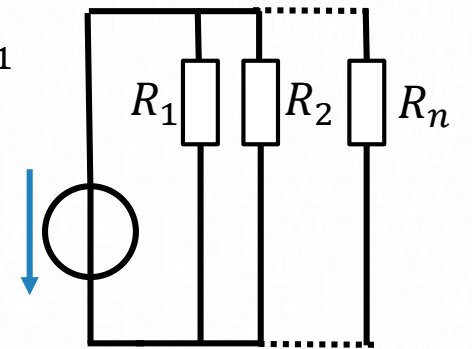Nur für 2 Widerstände!  $= \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$




$$R_{ges} \leq \min\{R_1, \dots, R_n\}$$




# GRUNDREGELN

## KNOTEN EXPANDIEREN

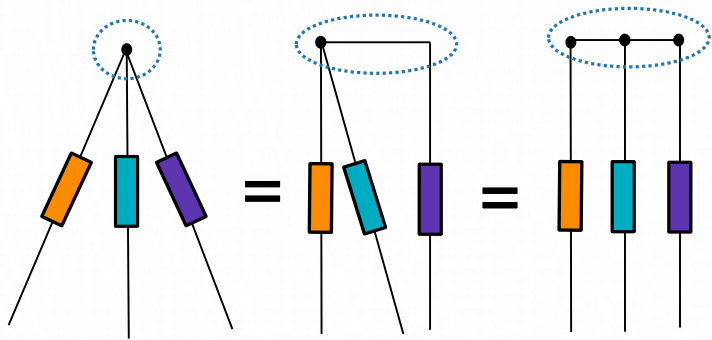


## VERTAUSCHEN VON ELEMENTEN

### SERIELL

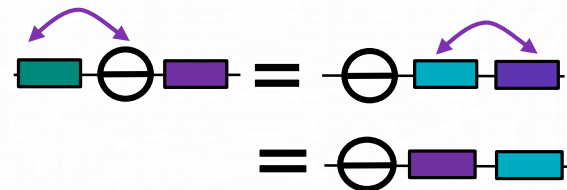


### PARALLEL

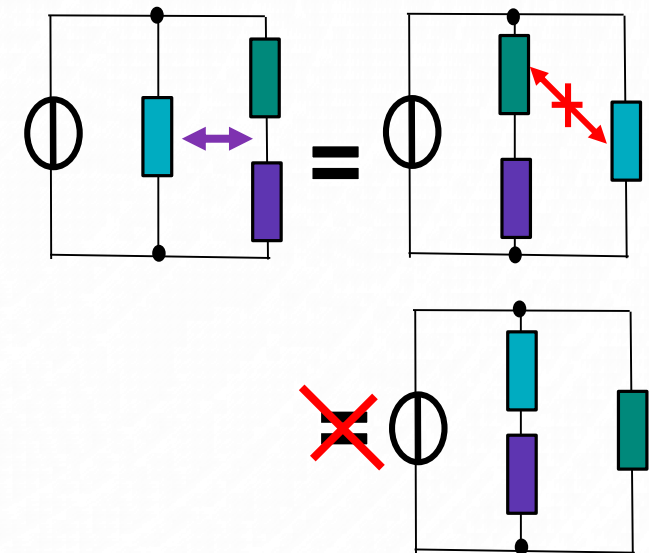


# GRUNDREGELN


## VERSCHIEBEN

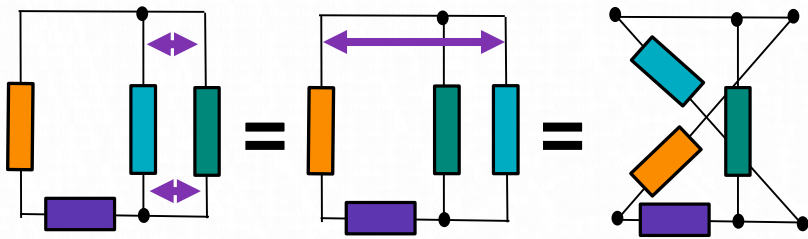

## KNOTEN KONTRAHIEREN

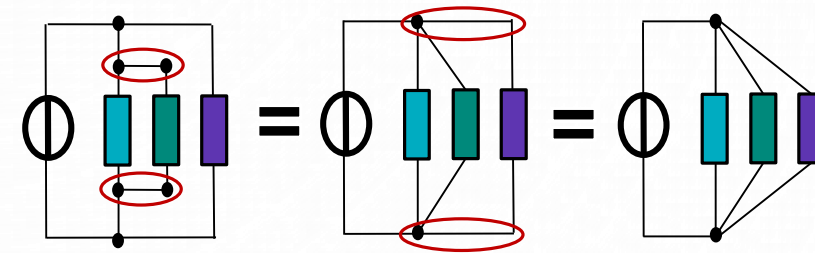


## SPANNUNGSTEILER

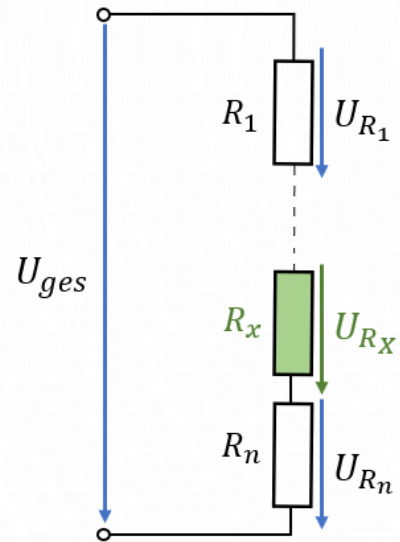

$$U_{Rx} = U_{ges} \frac{R_x}{\sum R_i}$$





## STROMTEILER

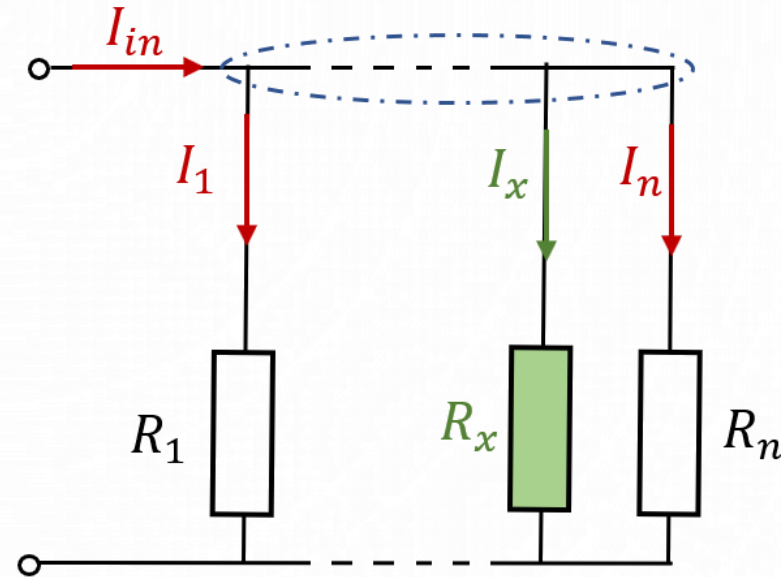




$$I_x = I_{in} \frac{(R_1 || \dots || R_n)}{R_x}$$




$$= I_{in} \frac{R_1}{R_x + R_1}$$




## IDEALE QUELLEN

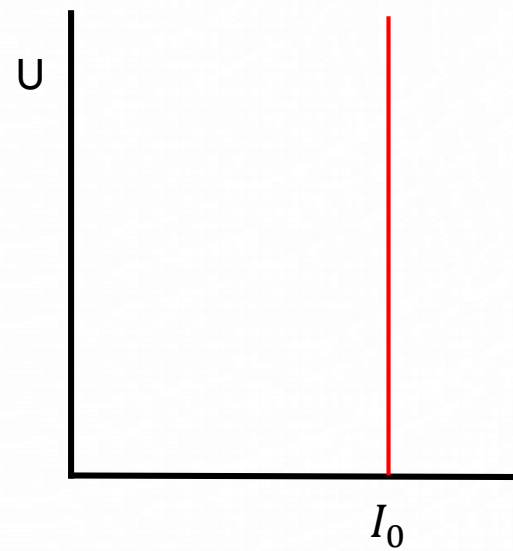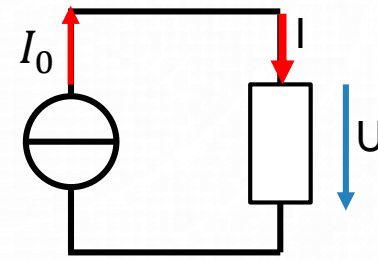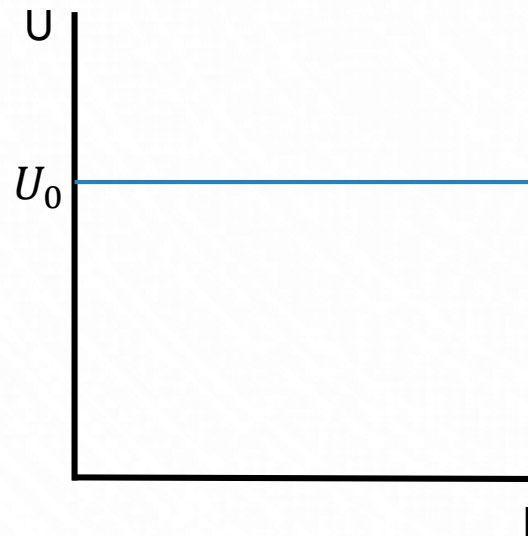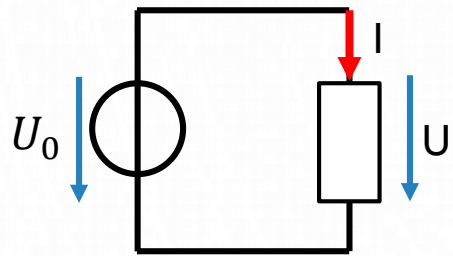


## REALE QUELLEN

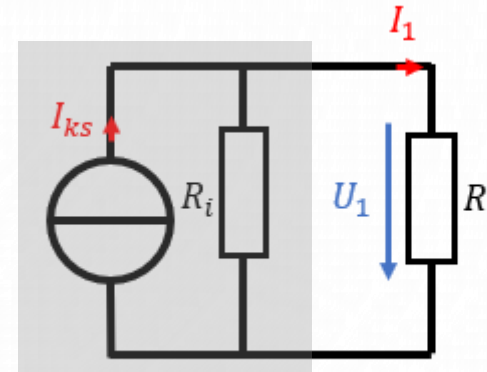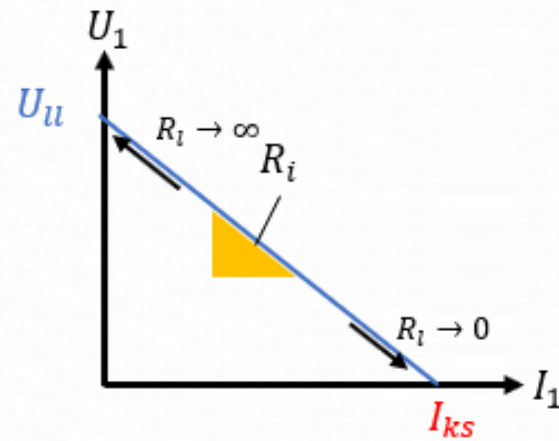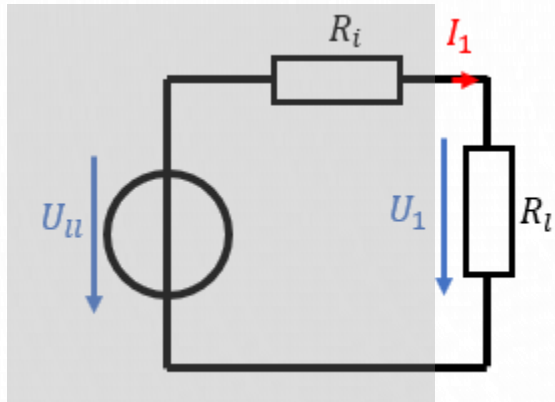

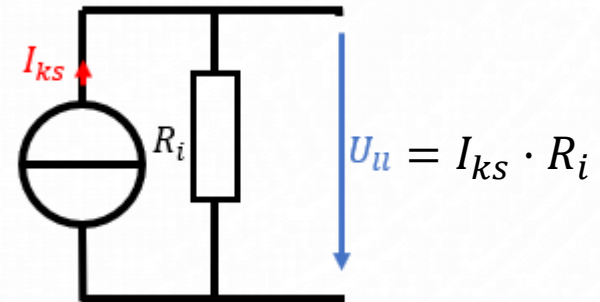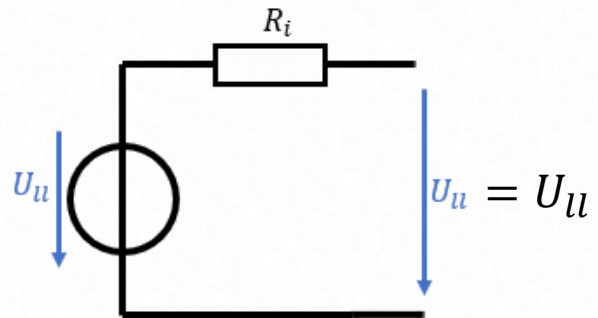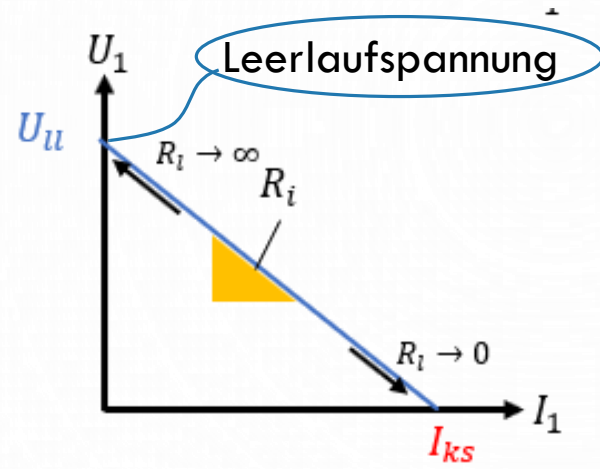


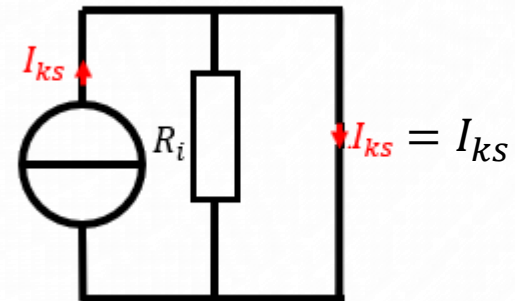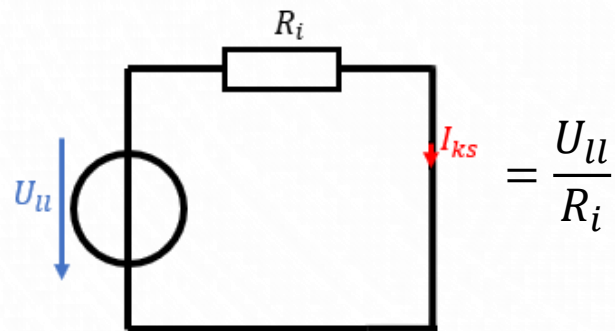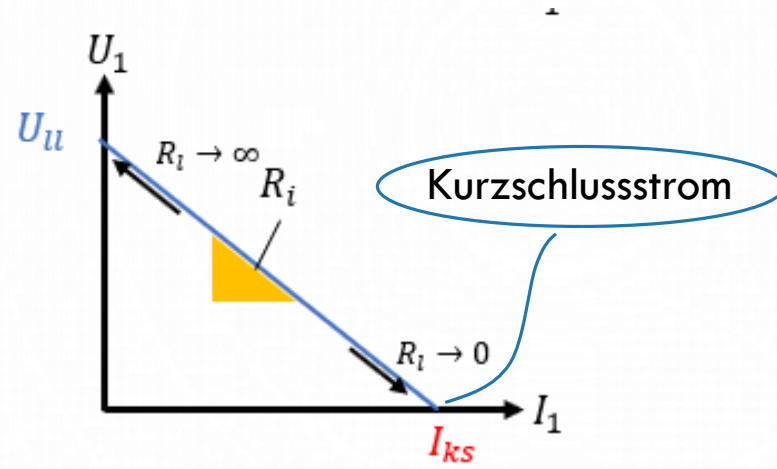

# LEISTUNGSANPASSUNG

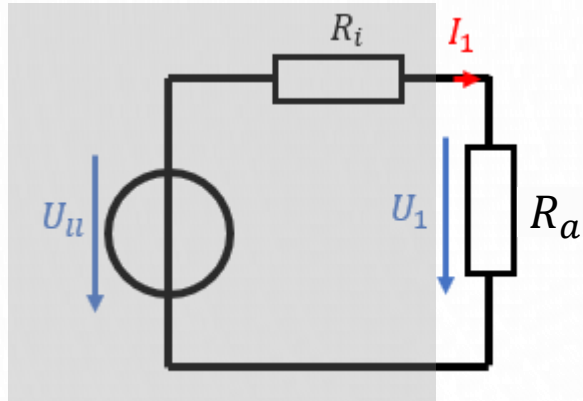
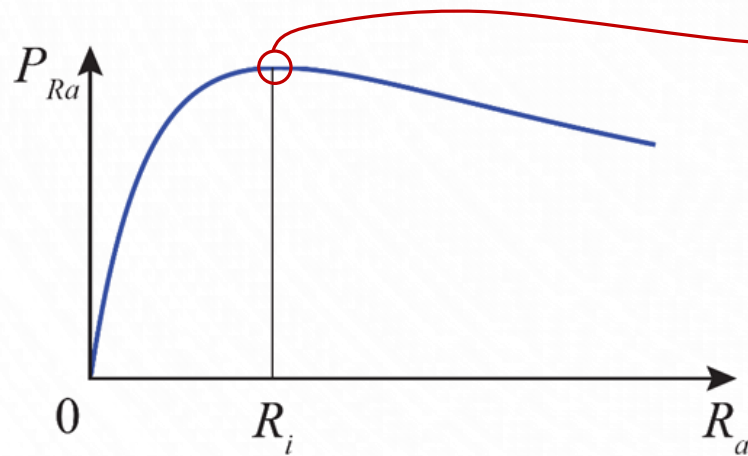
$$P_L = U_1 I_1 = \frac{U_1^2}{R_a} = \frac{\left( U_{ll} \frac{R_a}{R_a + R_i} \right)^2}{R_a} = U_{ll}^2 \frac{R_a}{(R_a + R_i)^2}$$




**Maximale Leistung** am Lastwiderstand  
genau dann wenn Lastwiderstand  
gleich gross wie Innenwiderstand!

$$R_L = R_i$$

$$P_{L\max} = \frac{U_{ll}^2}{4R_i}$$


# STERN-DREIECK UMFORMUNG

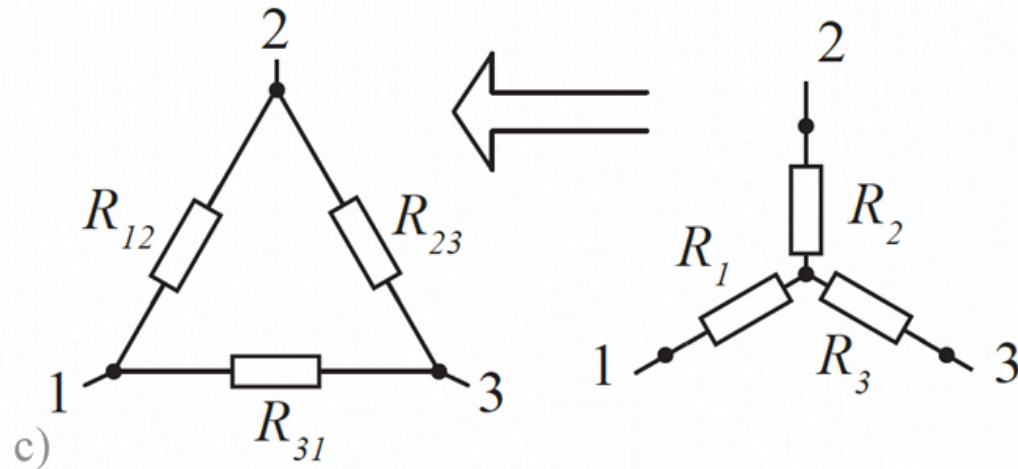

$$R_{12} = R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3}$$

$$R_{23} = R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_1}$$


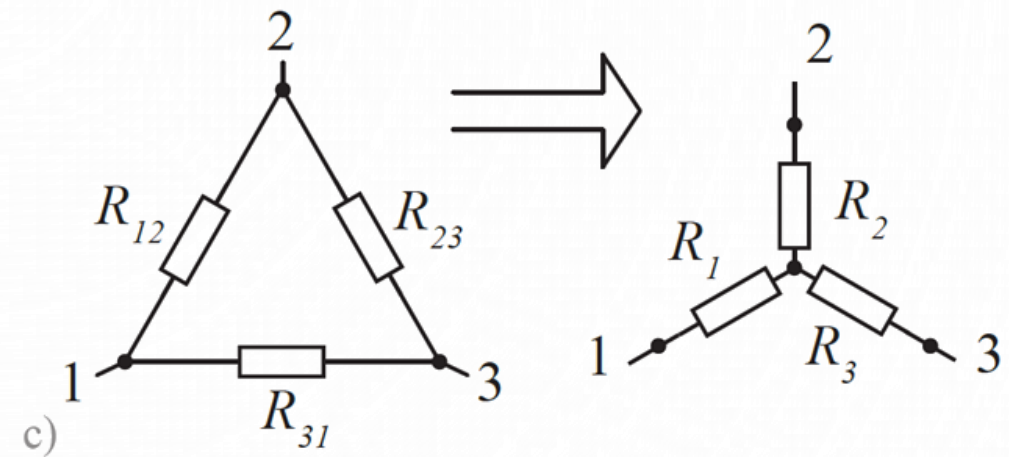
$$R_{13} = R_1 + R_3 + \frac{R_1 R_3}{R_2}$$






$$R_1 = \frac{R_{12} R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$


$$R_2 = \frac{R_{12} R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$
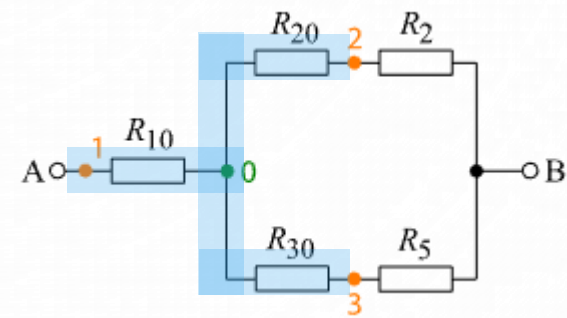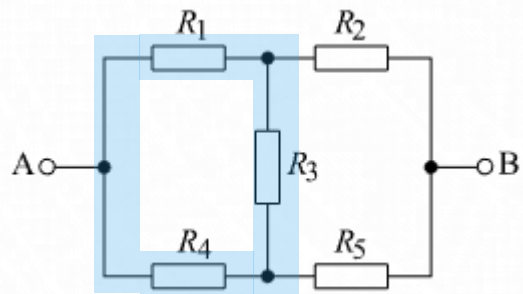
$$R_3 = \frac{R_{31} R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$




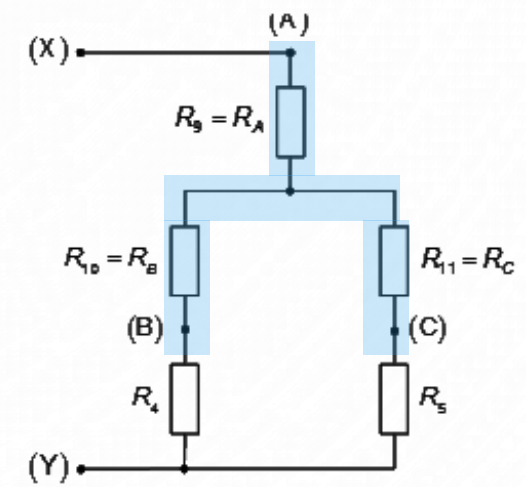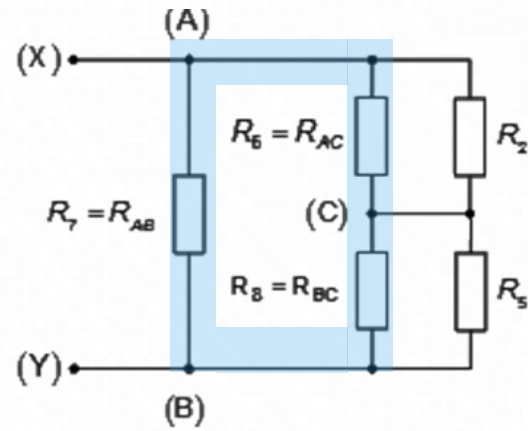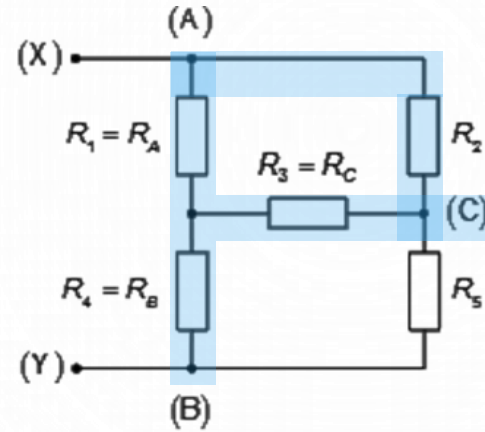


## SUPERPOSITION

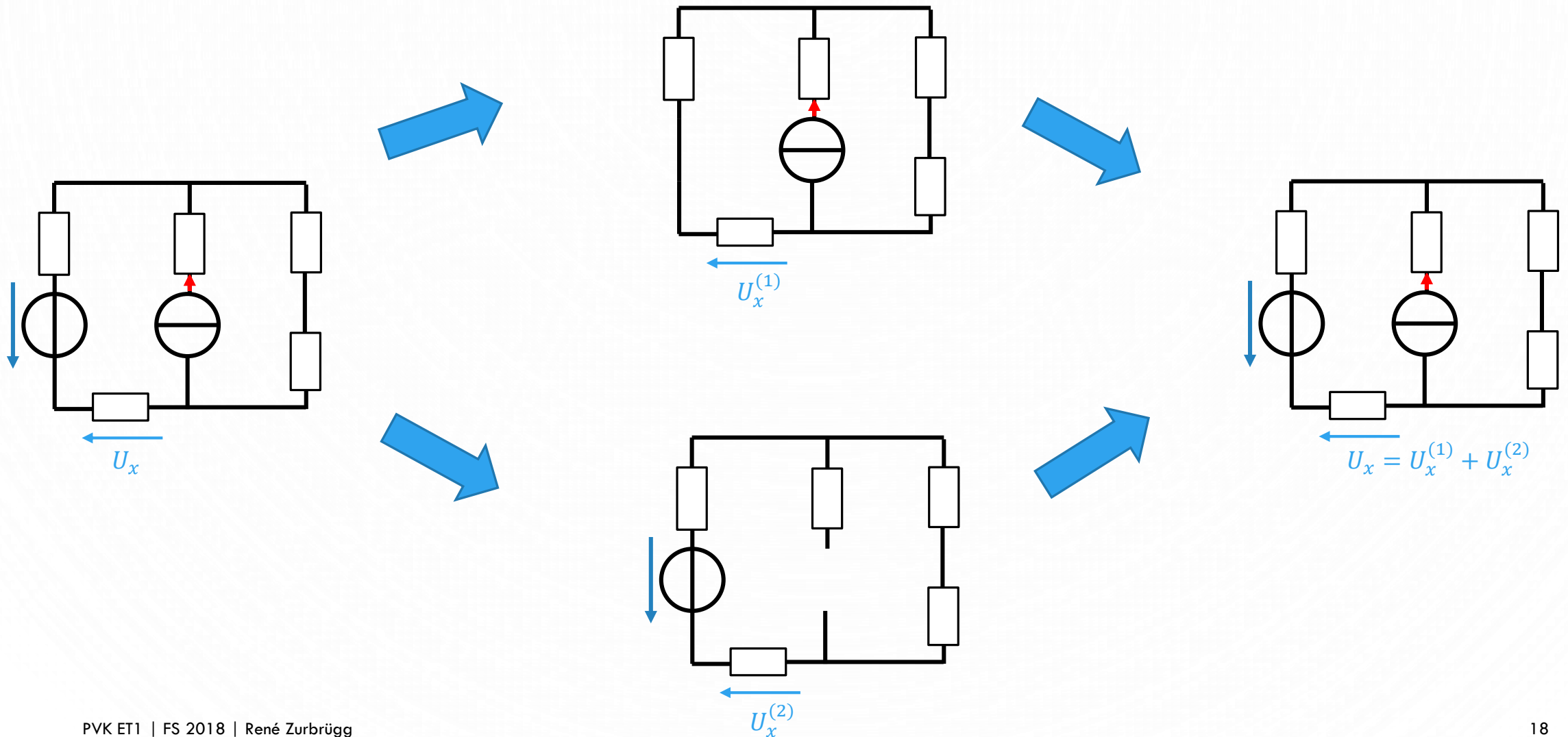

# QUELLEN ZU NULL SETZEN



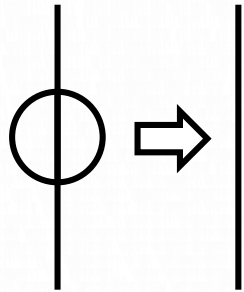


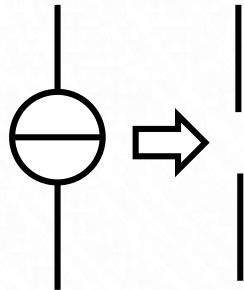
«Über einem Kurzschluss kann keine Spannung abfallen»



«Durch einen Leerlauf kann kein Strom fließen»


## THÉVENIN / NORTON ÄQUIVALTEN

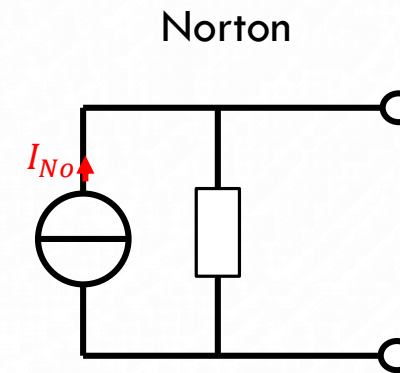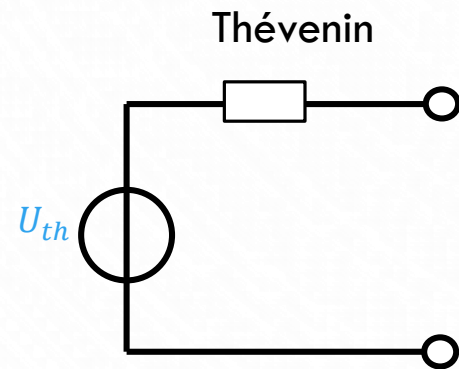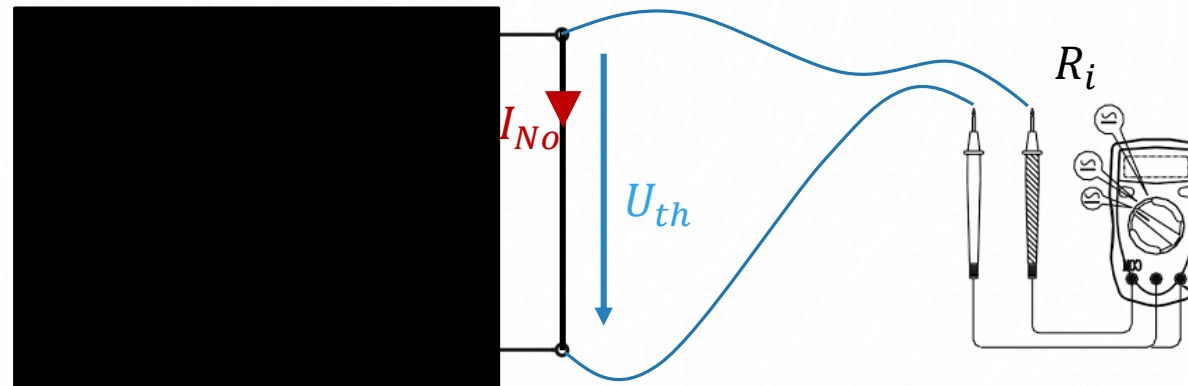

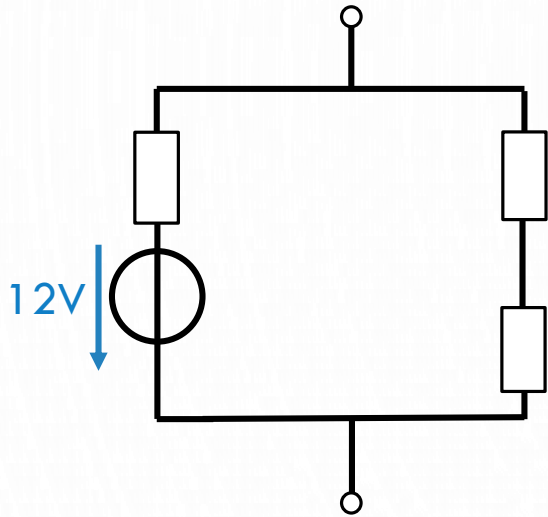

Alle Widerstände sind  $1k\Omega$


### Thévenin Äquivalent

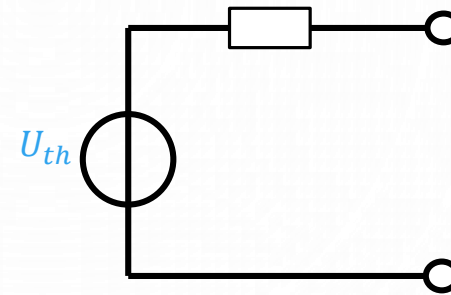

$$U_{th} = 8V$$

$$R_i = \frac{2}{3}k\Omega$$




### Norton Äquivalent

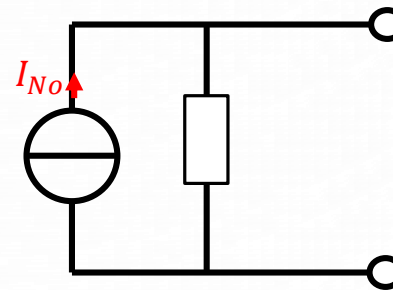

$$I_{No} = 12mA$$

$$R_i = \frac{2}{3}k\Omega$$


# KONDENSATOR

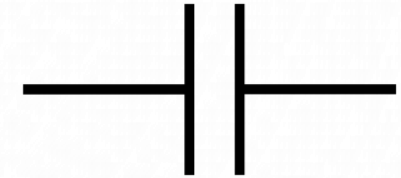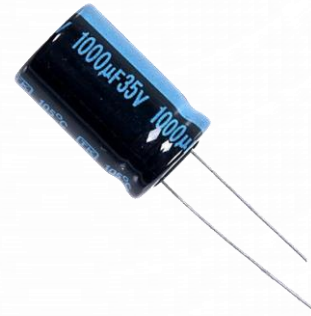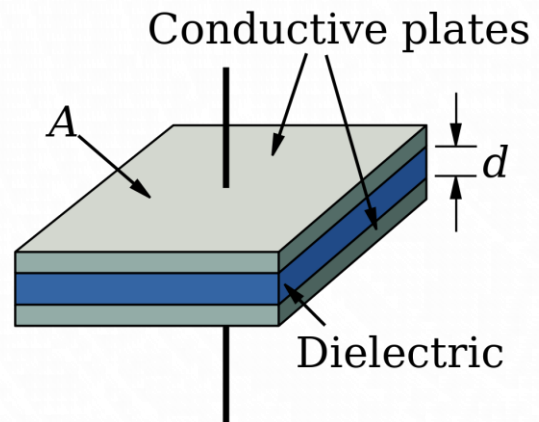

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{D}}{\varepsilon} = \frac{Q}{\varepsilon A}$$

$$U = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$$
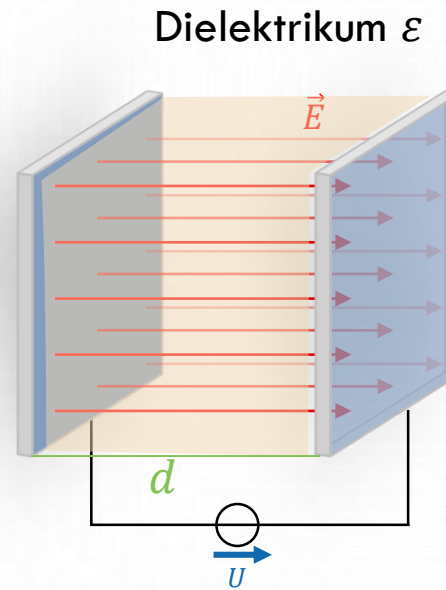
$$U = d \cdot \mathbf{E} = d \cdot \frac{Q}{\varepsilon A}$$



$$\text{Kapazität } C = \frac{\text{\#Ladung}}{\text{Spannung}} = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon A}{d}$$

# CHARAKTERISTISCHE GLEICHUNGEN AM KONDENSATOR

$$C \cdot U = Q$$

$$C \cdot \frac{\partial}{\partial t} U(t) = \frac{\partial}{\partial t} Q(t) = I(t)$$

$$C \cdot \frac{\partial}{\partial t} U(t) = I(t)$$


$$C \cdot U = \int_0^t I(\tau) d\tau$$

$$W = \frac{1}{2} C \cdot U(t)^2$$

# KONDENSATORSCHALTUNGEN

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\epsilon A}{d}$$

Serienschaltung

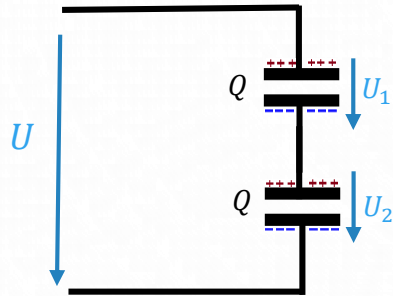


$$C_{tot} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

(für zwei Kondensatoren,  
vgl. parallele Widerstände)

Gleiche Ladung  
auf allen Platten!!



Parallelschaltung

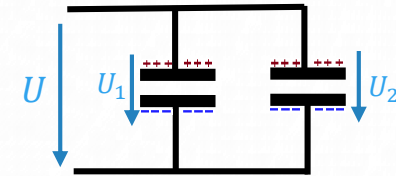

$$C_{tot} = C_1 + C_2$$

Gleiche Spannung  
über allen Platten!!


## BEISPIEL

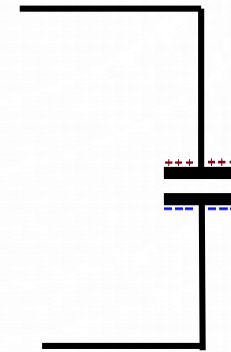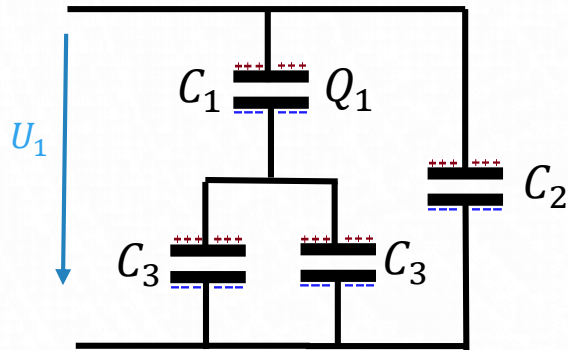

$$C_{ges} = C_2 + (C_1 || 2C_3)$$


$$Q_1 = U_1 \cdot (C_1 || 2C_3)$$

# KONDENSATOR IM GLEICHSTROM

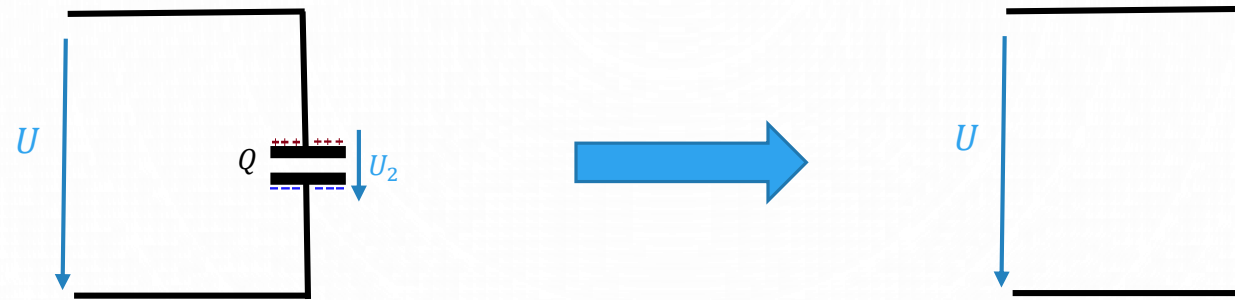


$$C \cdot \frac{\partial}{\partial t} U = 0 = I(t)$$

# KONDENSATOR BEI EINSCHALTVORGÄNGEN

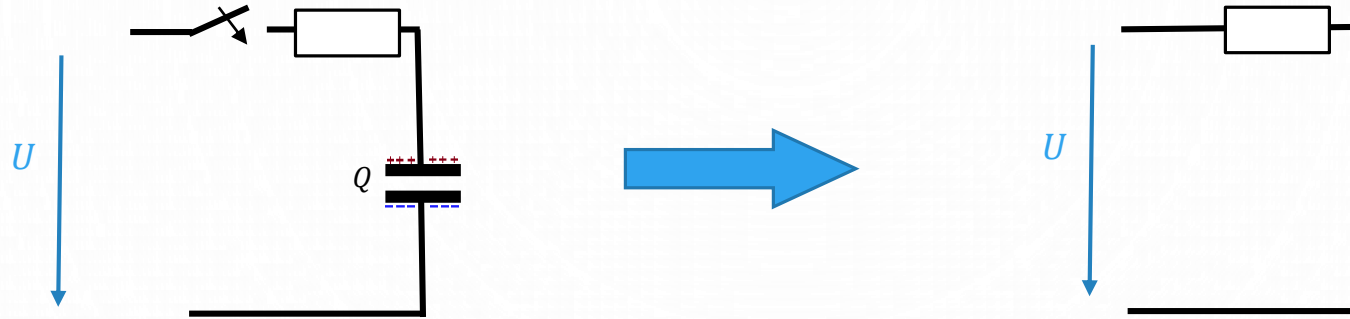

$$C \cdot \frac{\partial}{\partial t} U = \infty = I(t)$$

# TRANSIENTE


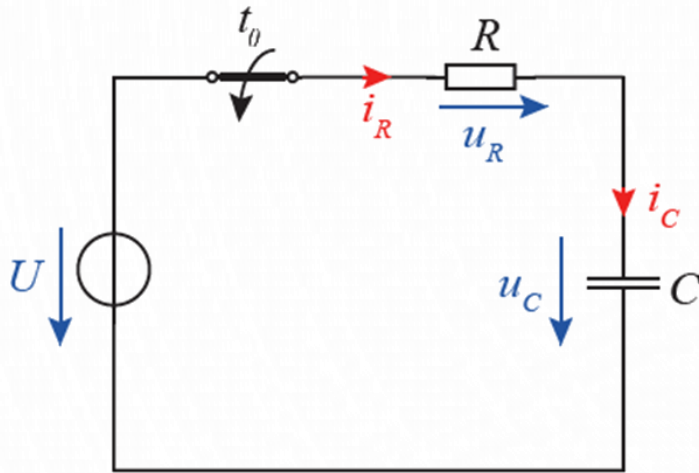


Nach Schaltvorgang



Vor Schaltvorgang

$$u_C(t) = u_C(t \rightarrow \infty) - [u_C(t \rightarrow \infty) - u_C(t = t_0)] \cdot \exp\left(-\frac{t - t_0}{RC}\right)$$
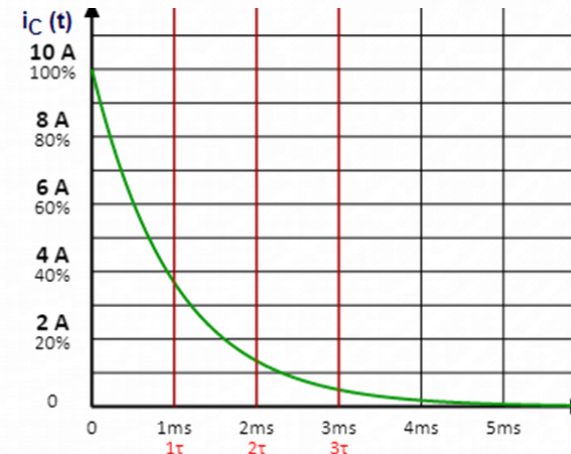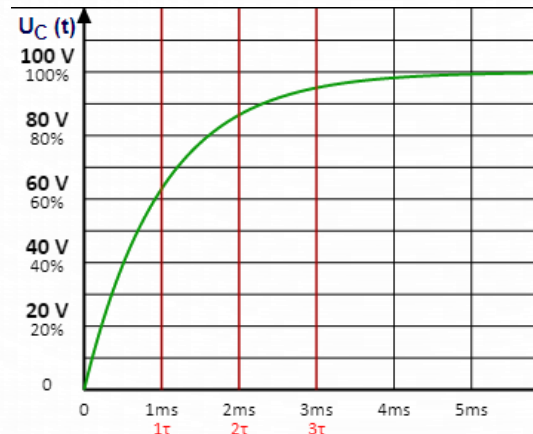
$$i_C(t) = \frac{1}{R} [u_C(t \rightarrow \infty) - u_C(t = t_0)] \cdot \exp\left(-\frac{t - t_0}{RC}\right)$$




# MAGNETFELD

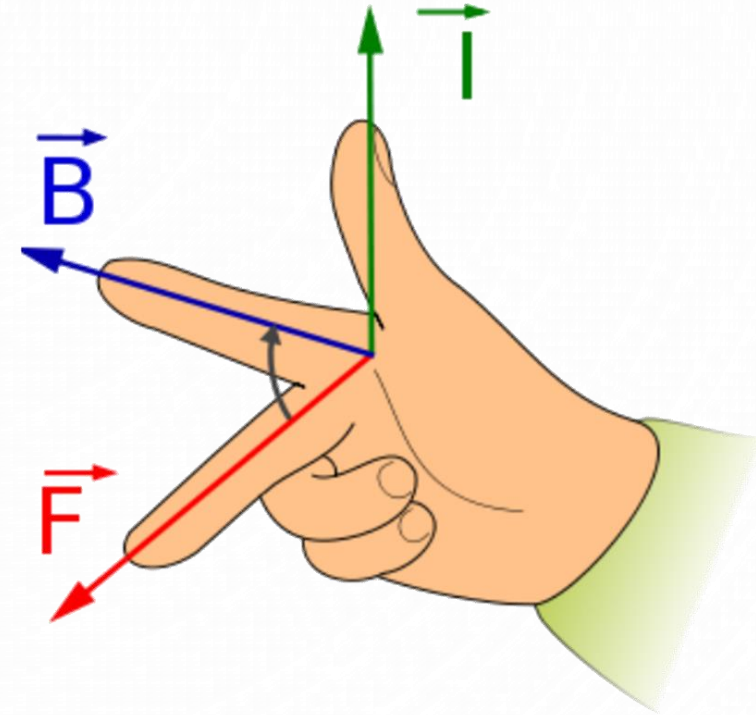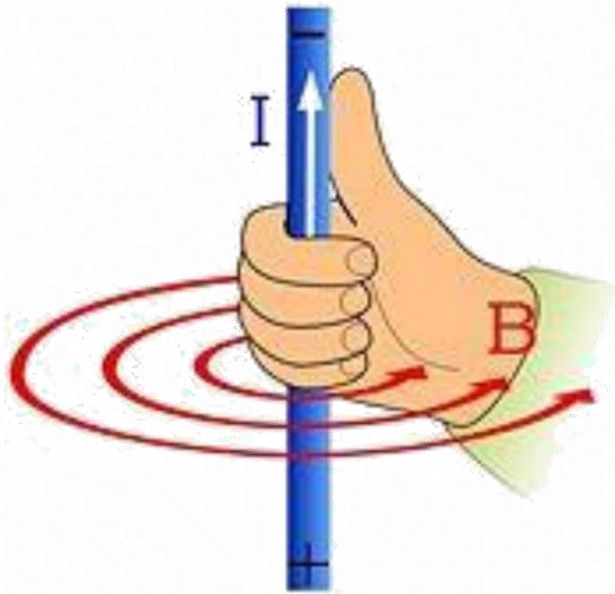

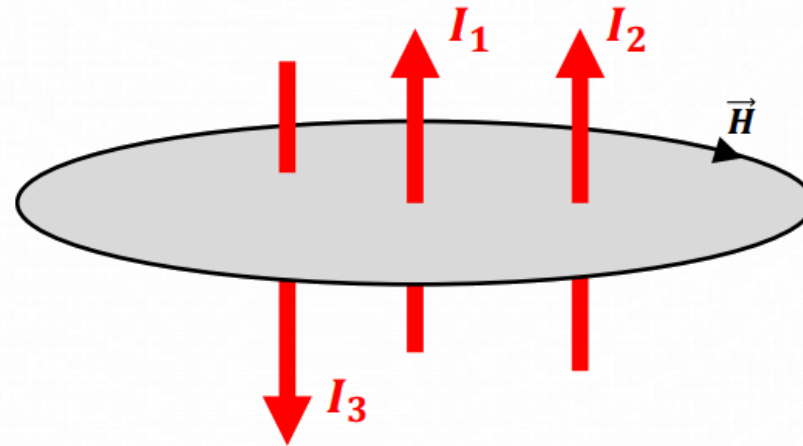
# DURCHFLUTUNGSSATZ

$$\oiint_{\partial A} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \oiint_{\partial A} \frac{B}{\mu} \cdot d\mathbf{s} = \iint_A \mathbf{j} \cdot d\mathbf{A} = \Theta$$

«Fliesst Strom durch eine Fläche, so entsteht ein Magnetfeld  $\mathbf{H}$  dessen Wert ähnlich zur Fläche und Stromstärke ist»



# FLUSSDICHTE / FELDSTÄRKE

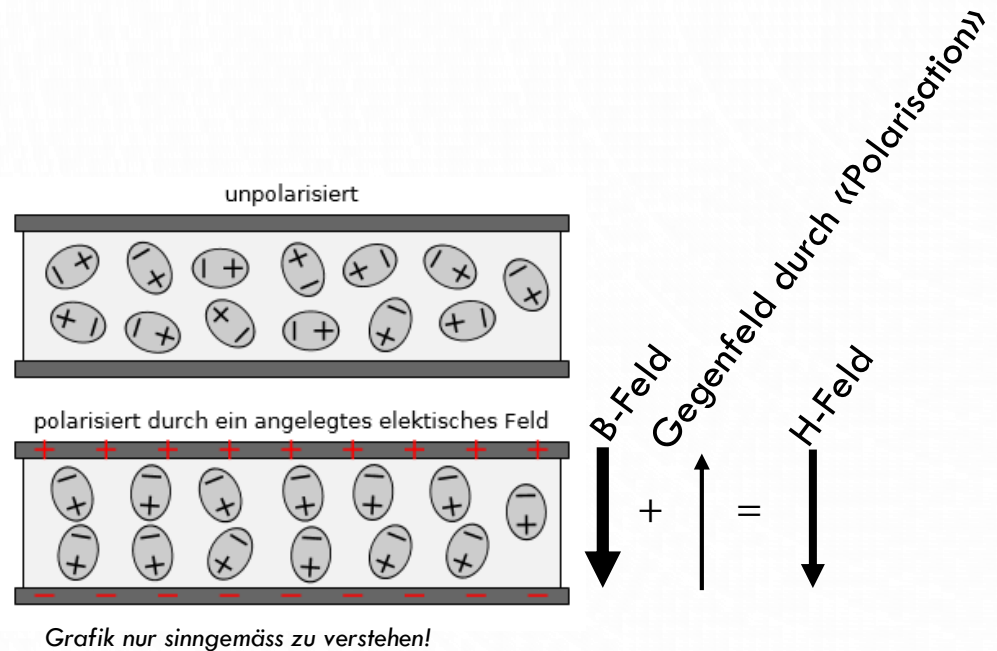


**B-Feld:** Konstante Grösse

**H-Feld:** Hängt vom Material ab.  
In perfekten Magneten  $H \rightarrow 0$
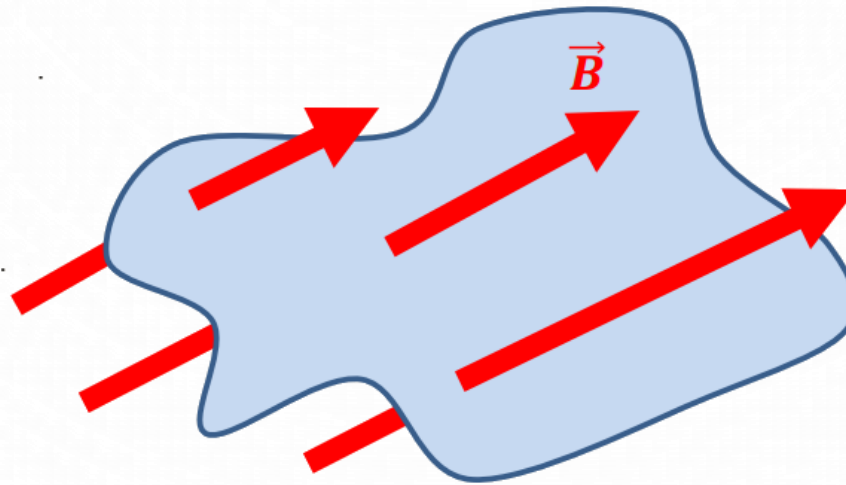
# MAGNETISCHER FLUSS

$$\Phi = \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A} = \iint_A \vec{B} \cdot \vec{\mu} \cdot d\vec{A}$$



# RELUKTANZMODEL

Spannung


$$V_M = \theta = N \cdot I = \int \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} \qquad U = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$$

Strom

$$\Phi = \iint_A \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} \qquad I = \iint_A \kappa \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}$$

Widerstand
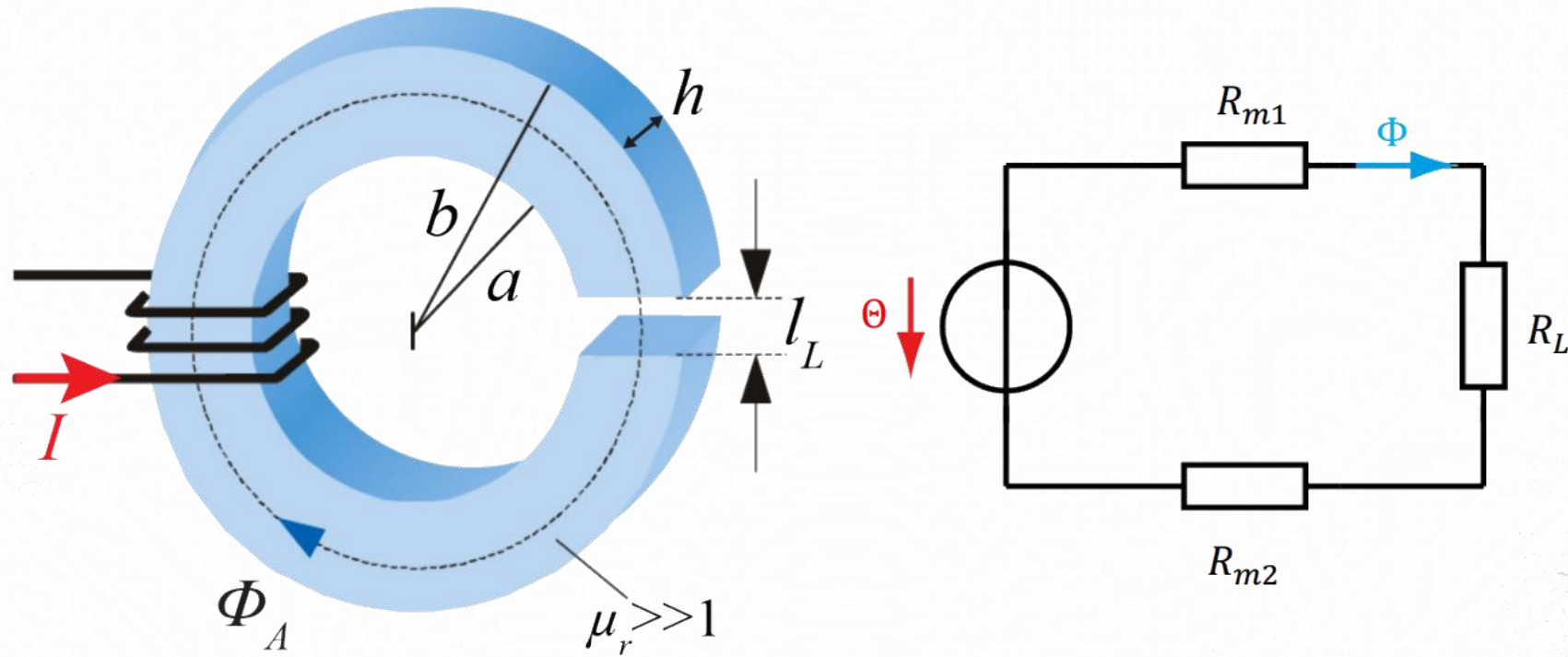
$$R_m = \frac{\theta}{\Phi} = \frac{l}{\mu A} \qquad R = \frac{U}{I}$$



# INDUKTIVITÄT

Wie viel Magnetischer Fluss  $\Phi$  baut sich bei einem Spulenstrom von  $I$  im Kernmaterial auf?


$$\text{Induktivität: } L = N \cdot \frac{\Phi}{I} = \frac{N \cdot \theta}{R_M \cdot I} = \frac{N^2}{R_M}$$

$$\text{Energie: } \frac{1}{2} L I^2$$




### Serienschaltung

$$L_{ges} = \sum_i L_i$$

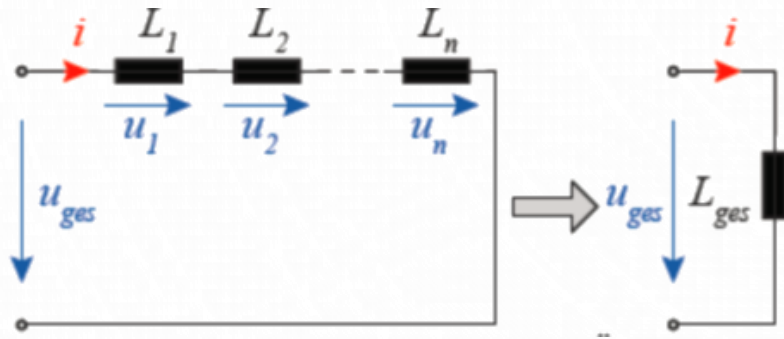

### Parallelschaltung

$$L_{ges} = (L_1 || \dots || L_n) = \left[ \sum_i \frac{1}{L_i} \right]^{-1}$$

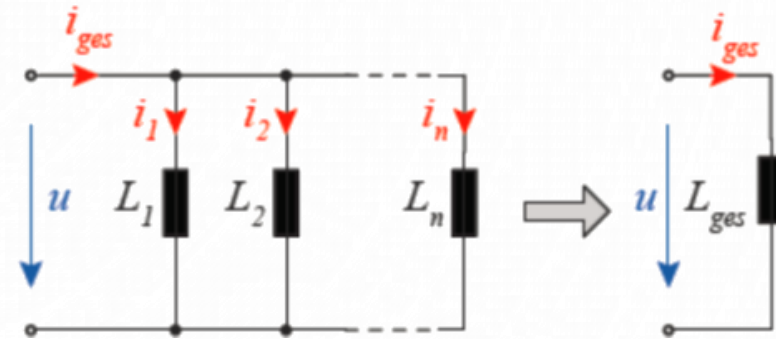


# SELBSTINDUKTIVITÄT


$$u = N \frac{d\Phi}{dt} (= -u_i)$$

$$L = N \frac{\Phi}{i} \rightarrow \Phi = \frac{L}{N} i$$

$$u = L \frac{di}{dt}$$

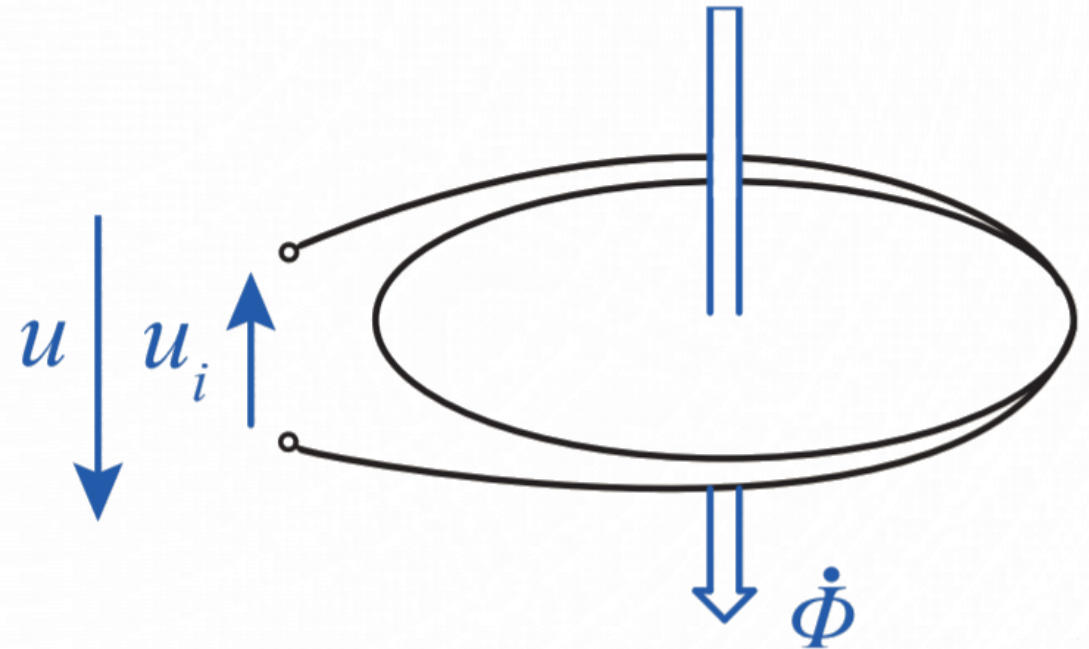


# CHARAKTERISTISCHE GLEICHUNGEN

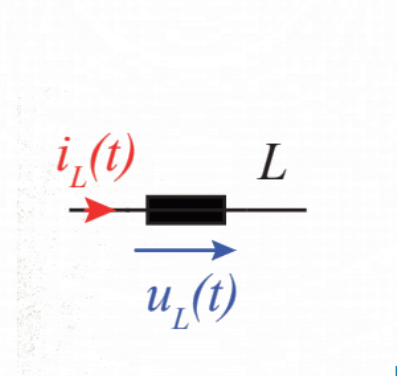

$$u(t) = L \frac{\partial}{\partial t} i(t)$$


$$i(t) = \frac{1}{L} \int u(t) dt$$

# INDUKTIVITÄT IM GLEICHSTROM

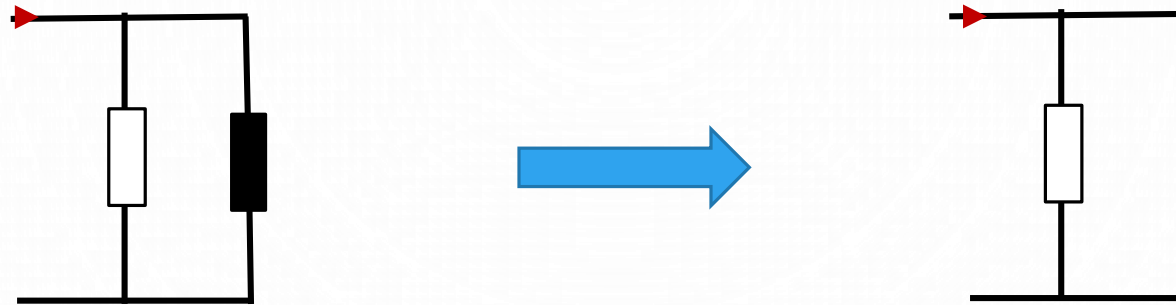


$$L \cdot \frac{\partial}{\partial t} i(t) = 0 = U(t)$$

# INDUKTIVITÄT BEI EINSCHALTVORGÄNGEN

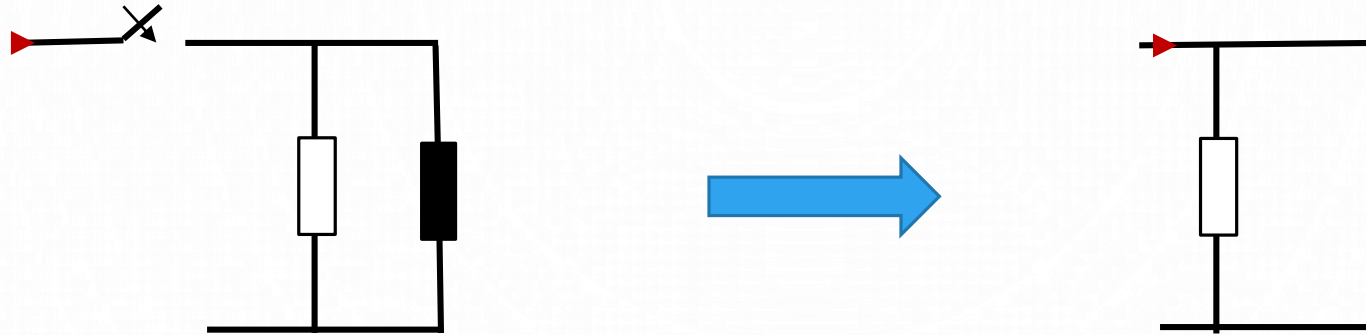


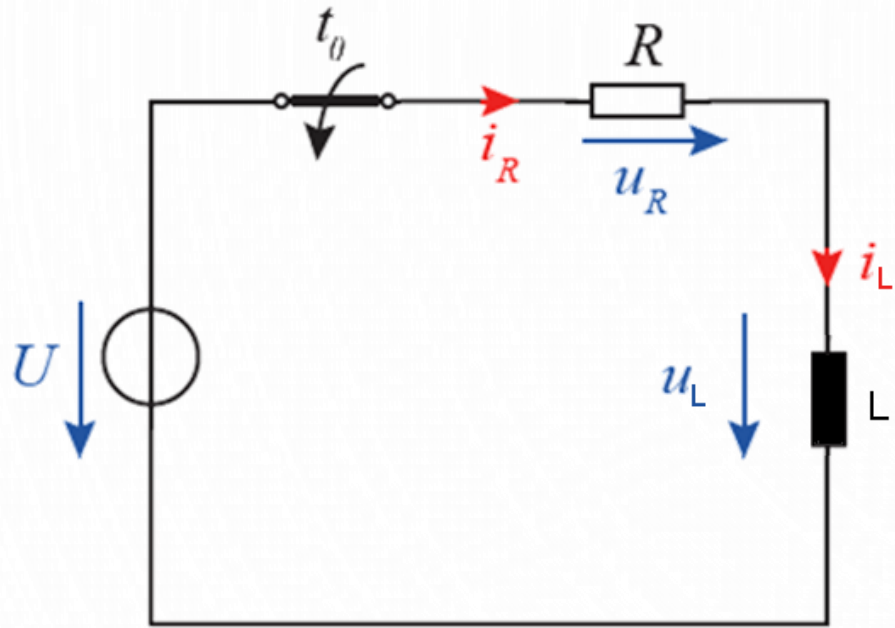
$$L \cdot \frac{\partial}{\partial t} i(t) = \infty = U(t)$$


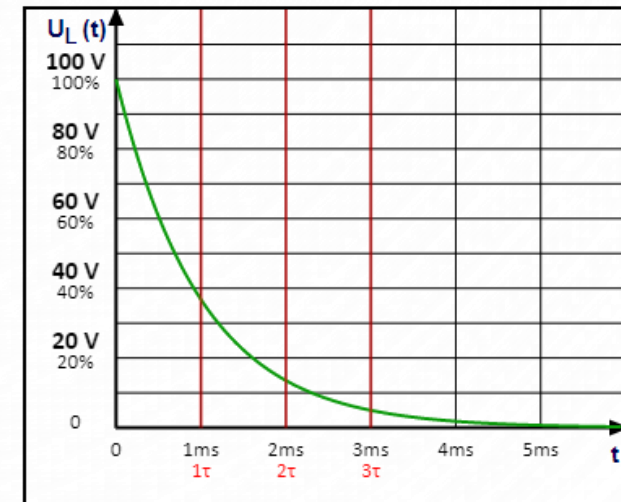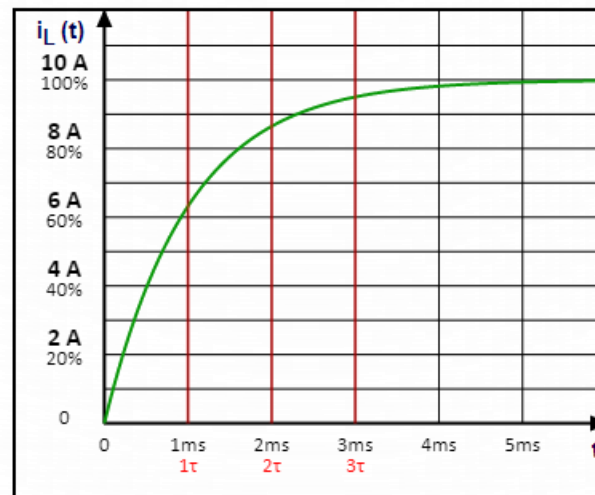
## TRANSIENTE

$$U_L(t) = R[I_L(t \rightarrow \infty) - I_L(t = t_0)] \cdot \exp\left(-R \frac{(t-t_0)}{L}\right)$$

$$I_L(t) = I_L(t \rightarrow \infty) - [I_L(t \rightarrow \infty) - I_L(t = t_0)] \cdot \exp\left(-R \frac{(t-t_0)}{L}\right)$$



# MAGNETISCHE KOPPELUNG


$$u(t) = L \cdot \frac{di}{dt}$$

$$U_2 = N_2 \cdot \frac{d\Phi_{21}}{dt}$$

$$U_2 = L_{21} \cdot \frac{di_1}{dt}$$

$$U_1 = L_{12} \cdot \frac{di_2}{dt}$$


$$L_{12} = L_{21} = M$$

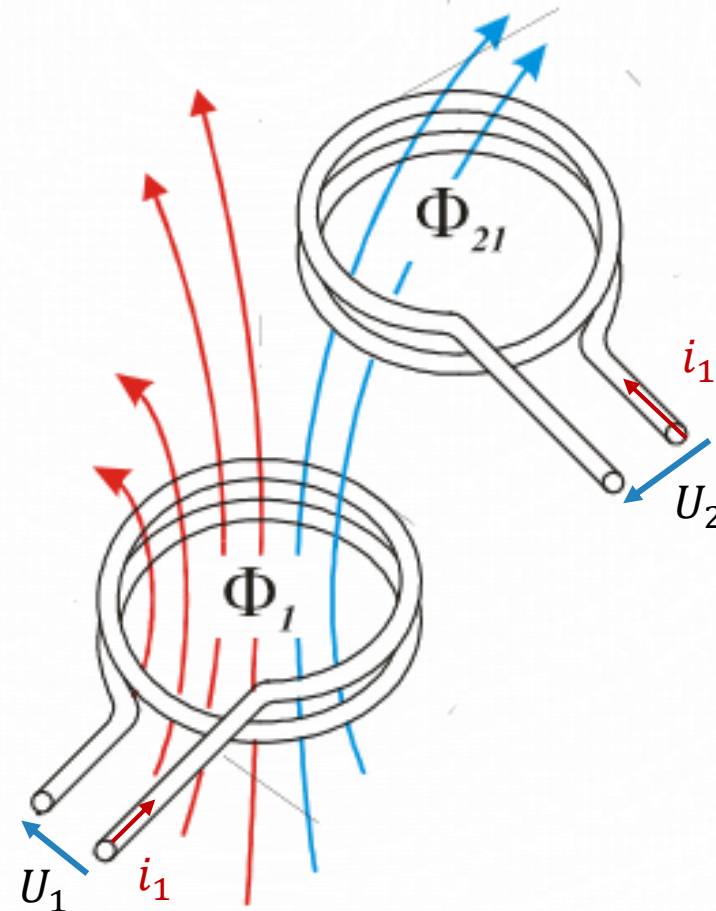

Magnetische Kopplung  $M$ :

Wieviel Spannung baut sich in Spule **2** auf, wenn ich einen gewissen Strom durch Spule **1** fließen lasse

# ÜBERTRAGER

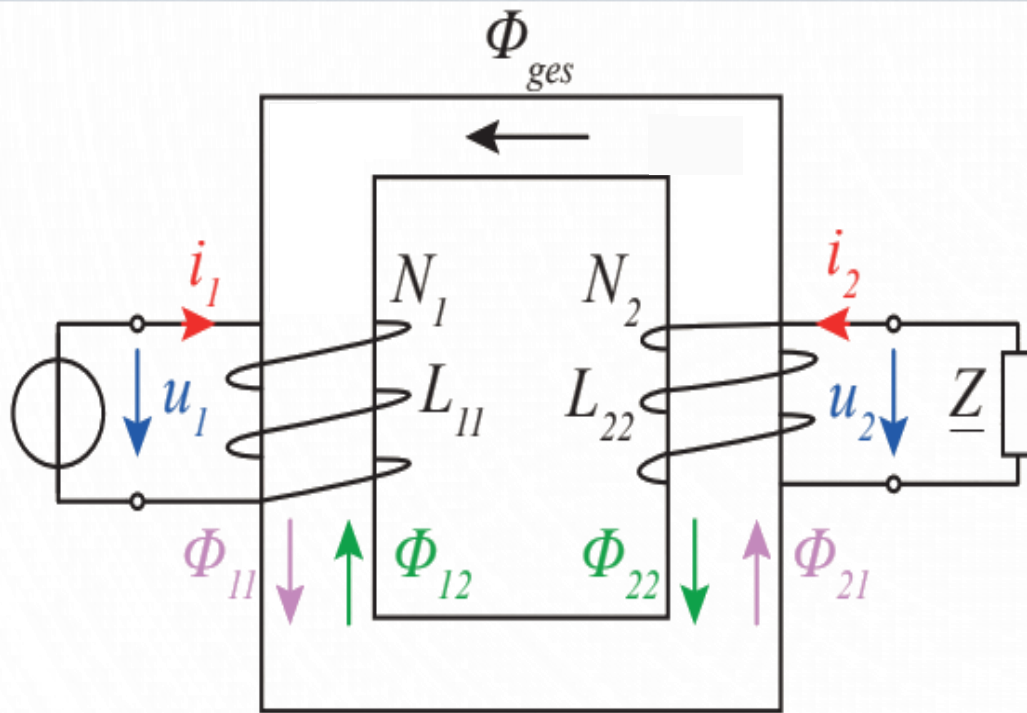

$$u_1 = N_1 \frac{d}{dt} (\Phi_{11} - \Phi_{12}) = L_{11} \frac{di_1}{dt} - L_{12} \frac{di_2}{dt} = L_{11} \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt}$$

$$u_2 = N_2 \frac{d}{dt} (-\Phi_{21} - \Phi_{22}) = -L_{21} \frac{di_1}{dt} - L_{22} \frac{di_2}{dt} = -M \frac{di_1}{dt} + L_{22} \frac{di_2}{dt}$$

Falls keine Verluste:

$$\Phi_{ges} = \Phi_{11} - \Phi_{12} = \Phi_{21} - \Phi_{22}$$

$$\Phi_{11} = \Phi_{21}, \Phi_{22} = \Phi_{12}$$

$$u_1 = N_1 \frac{d\Phi_{ges}}{dt}$$

$$u_2 = N_2 \frac{d\Phi_{ges}}{dt}$$

$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

# IDEALER ÜBERTRAGER

Ideal  $\rightarrow$  Keine Verluste



$$\mu_r \rightarrow \infty$$

$$R_m \rightarrow 0$$

$$P_{in} = P_{out}$$

$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{N_2}{N_1}$$

## KOMPLEXE ZAHLEN

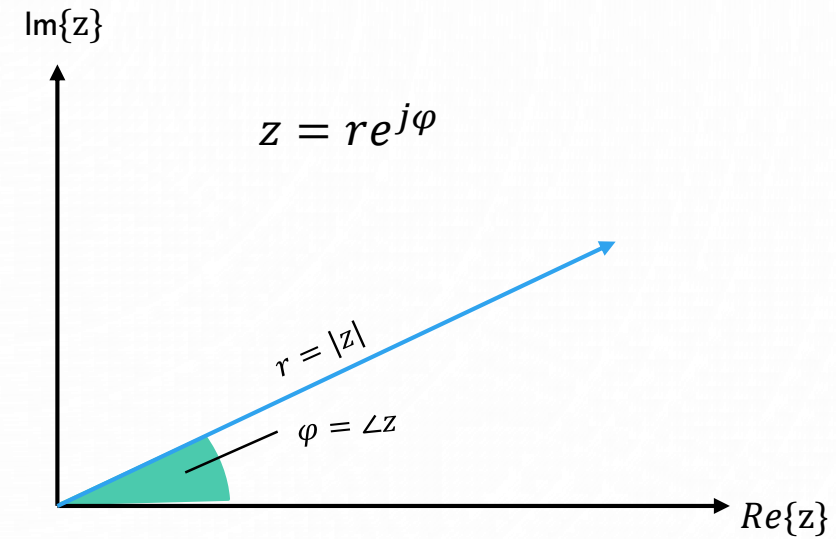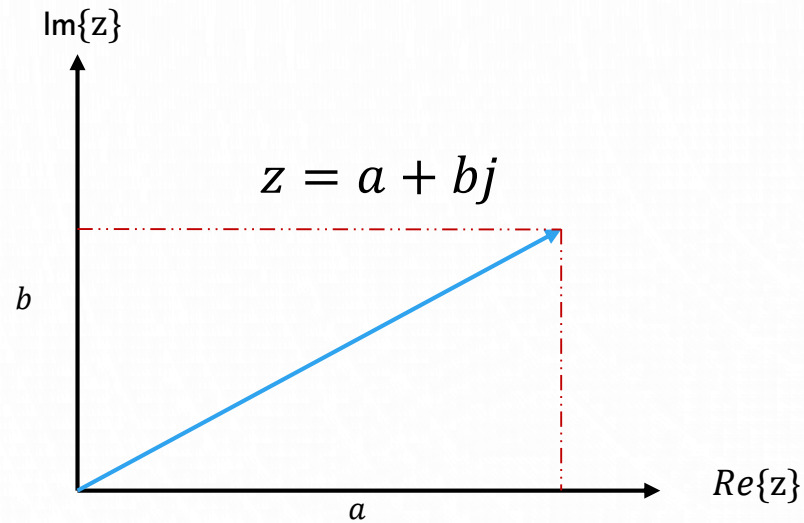

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\phi = \arg(z) = \begin{cases} \arccos\left(\frac{a}{r}\right) & , b > a \\ -\arccos\left(\frac{a}{r}\right) & \text{sonst} \end{cases}$$

# RECHNEN MIT KOMPLEXEN ZAHLEN

$$Z_1 = a + bj \rightarrow Z_1^* = a - bj$$

$$\operatorname{Re}\{Z_1\} = \frac{1}{2}(Z_1 + Z_1^*)$$

$$\operatorname{Im}\{Z_1\} = \frac{1}{2j}(Z_1 - Z_1^*)$$

$$|Z_1| = \sqrt{a^2 + b^2} = r$$




$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{Z_1 \cdot Z_2^*}{Z_2 \cdot Z_2^*} = \frac{Z_1 \cdot Z_2^*}{\operatorname{Re}\{Z_2\}^2 + \operatorname{Im}\{Z_2\}^2}$$

$$r \cdot e^{j\varphi} = r[\cos(\varphi) + j \cdot \sin(\varphi)]$$


## ROTIERENDE ZEIGER

$$Z(t) = A_o \cdot e^{j\omega t}$$

$$A_o = A \cdot e^{j\varphi}$$

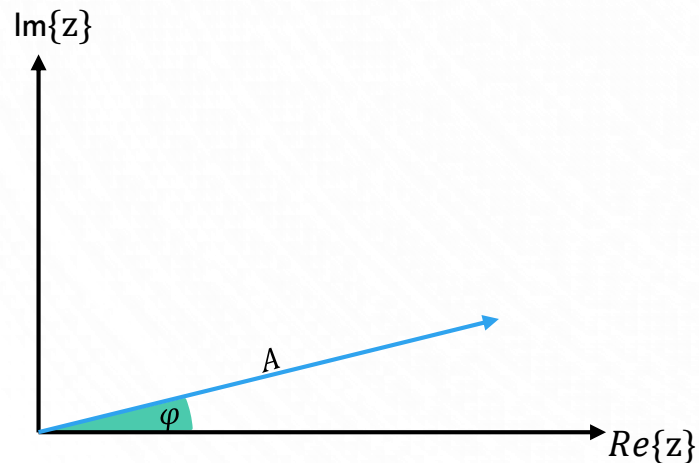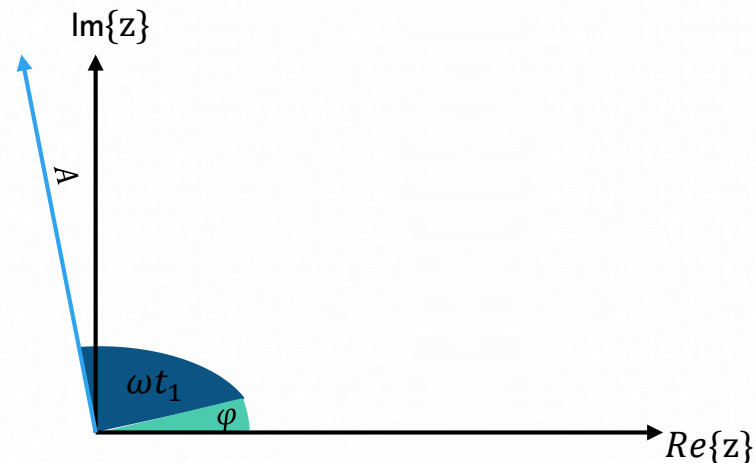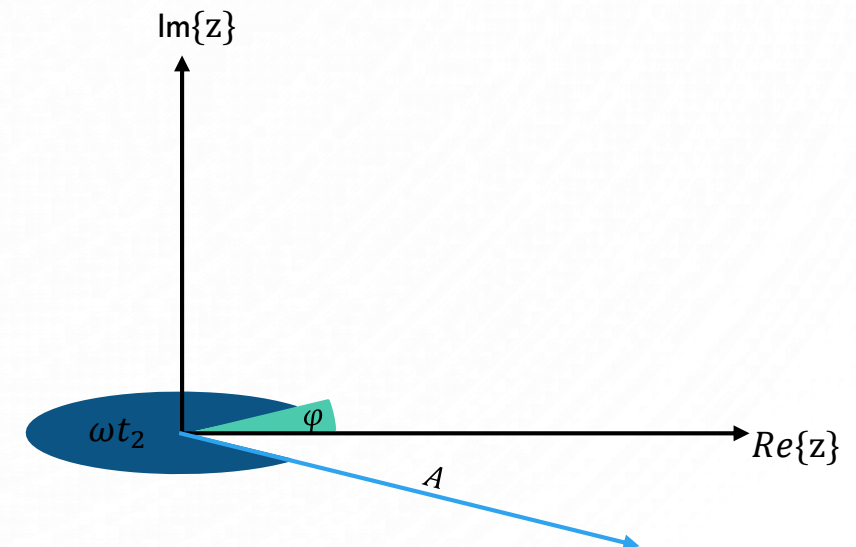 $Z(t = 0)$  $Z(t = t_1 \approx \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{\omega})$  $Z(t = t_2)$ 

## KOMPLEXE ZEIGER

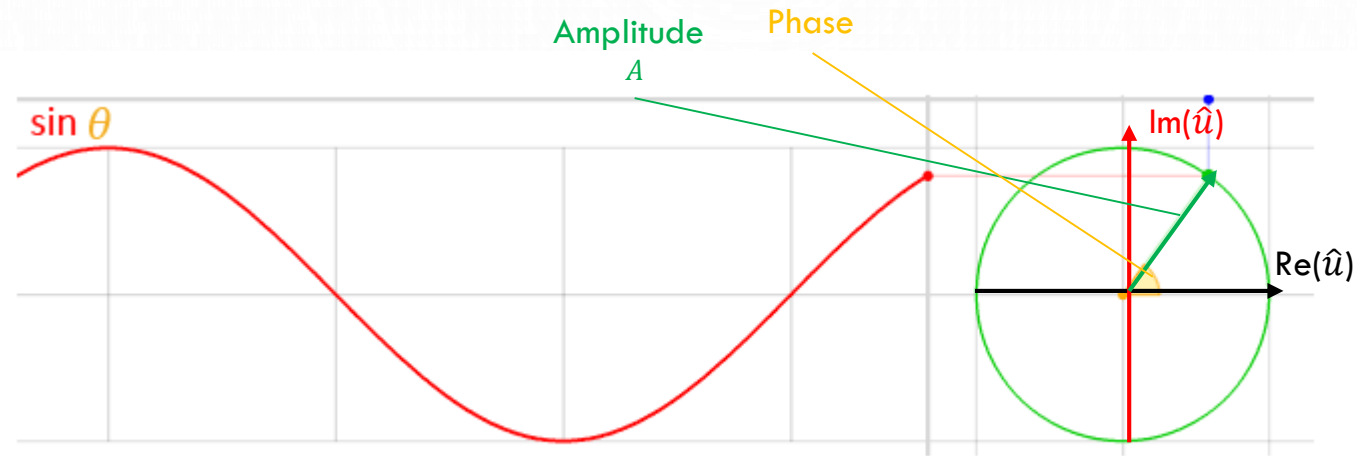


$$A \cdot \sin(\omega t) = \text{Im} \{ A \cdot e^{j\omega t} \}$$

$$A \cdot \sin(\omega t + \varphi) = \text{Im} \{ \underline{A} \cdot e^{j\omega t} \}$$


$$\underline{A} = A \cdot e^{j\varphi}$$

## Realer Raum

$$u(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

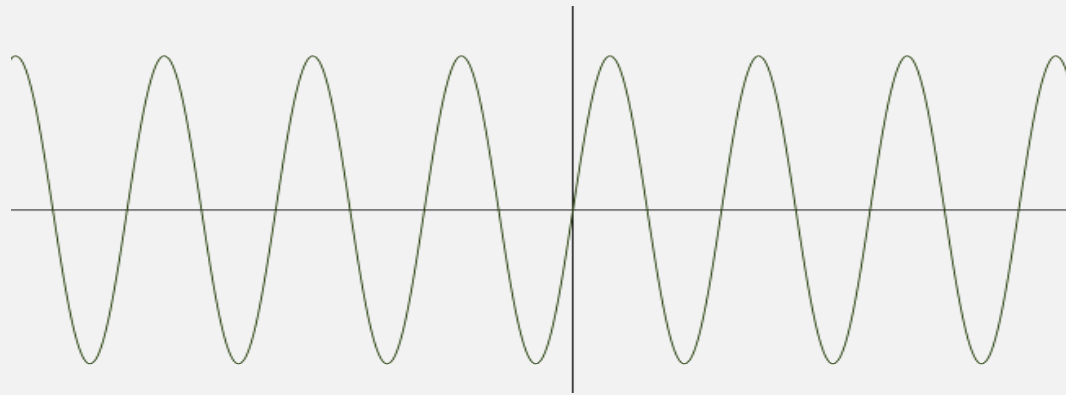 $t = 0$   
→

## Komplexer Raum (Zeitunabhängig)

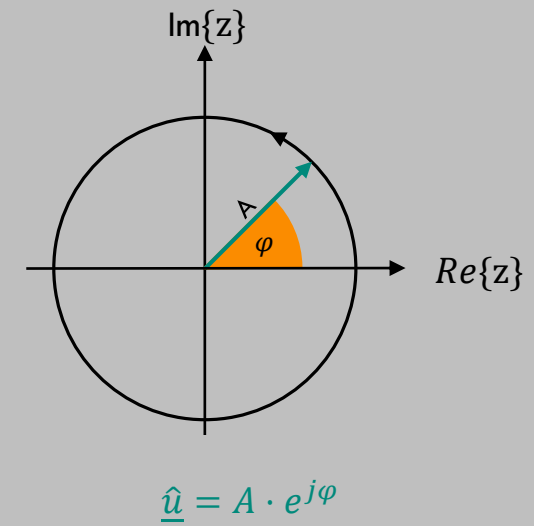 $\leftarrow \text{Im}\{\hat{u} \cdot e^{j\omega t}\}$

# VERSCHIEDENE ZEIGER

Signal:  $u(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$

$$\text{Effektivwert: } U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u(t)^2 dt} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot A$$

| Symbol                | Bedeutung                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| $\hat{u}$             | Spitzen/Amplitudenwert (=A)                         |
| $U$                   | Effektivwert ( $\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \hat{u}$ ) |
| $\underline{U}$       | Komplexer Zeiger (Effektivwert)                     |
| $\underline{\hat{u}}$ | Komplexer Zeiger (Spitzenwert)                      |

# IMPEDANZ

Transformiere  $u(t) = L_o(i(t))$  in den komplexen Raum

$$\frac{\partial}{\partial t} e^{j\omega t} = j\omega e^{j\omega t} \qquad \int e^{j\omega t} dt = \frac{1}{j\omega} e^{j\omega t}$$



$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$\underline{U} = \boxed{R} \cdot \underline{I}$$



$$u_L(t) = L \cdot \frac{\partial}{\partial t} i_L(t)$$

$$\underline{U} = \boxed{j\omega L} \cdot \underline{I}$$



$$u_C(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i_C(t) dt$$


$$\underline{U} = \boxed{\frac{1}{j\omega C}} \cdot \underline{I}$$

# LINEARE NETZWERKE

Lineare Netzwerke verändern die Frequenz des Sinus nicht

Es ändert sich nur

- Phase  $\varphi$
- Amplitude

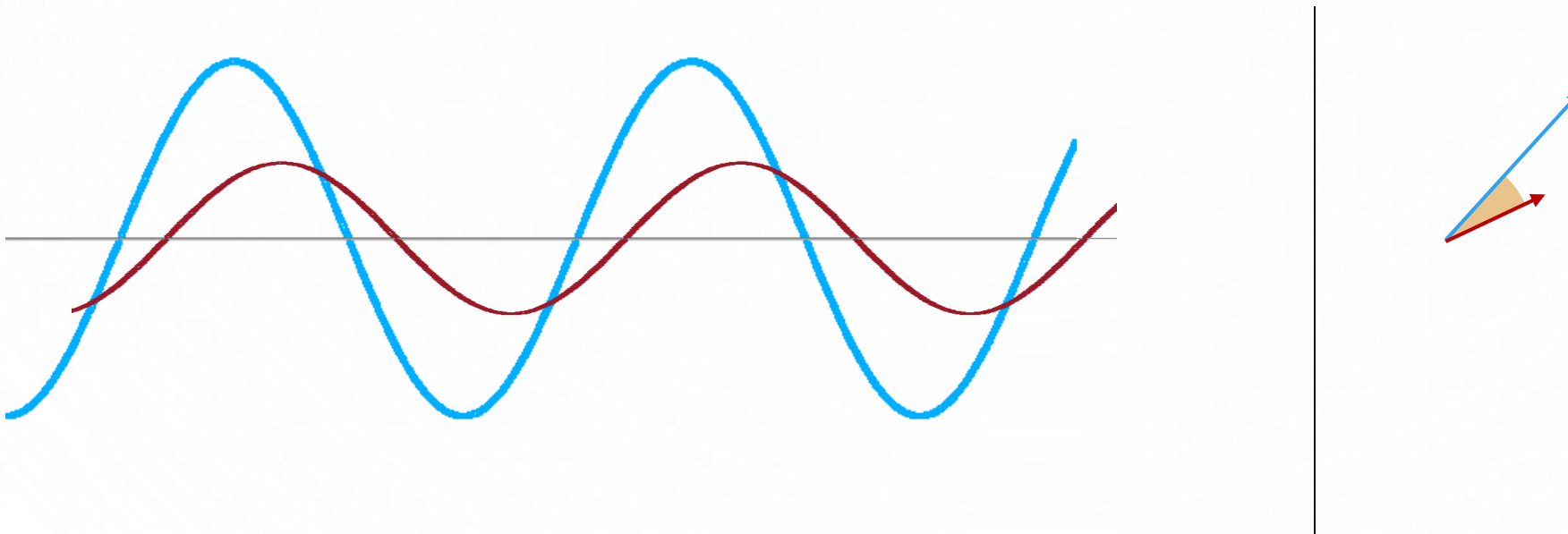

# IMPEDANZ


Widerstand  $R$



$$\underline{Z} = R$$

Strom und Spannung  
**in Phase**

$$\Delta\varphi = 0$$

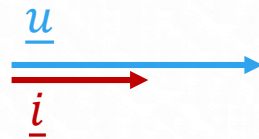


Induktivität  $L$



$$\underline{Z} = j\omega L$$

In Induktivitäten die  
Ströme sich verspäten

$$\Delta\varphi = -\frac{\pi}{2}$$

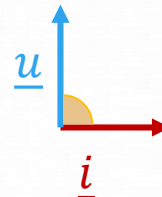


Kapazität  $C$



$$\underline{Z} = 1/j\omega C$$

Der Strom eilt **vor**  
im Kondensator

$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$$

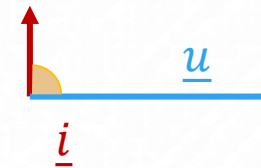


# VORGEHEN

- Transformiere Schaltung in Komplexen Raum
  - Spannungen und Ströme werden zu Zeiger
  - Widerstände, Spulen und Kondensatoren zu Impedanzen
- Berechne die benötigten Zeiger mittels Spannungsteiler etc. (Gleiche Regeln für Impedanzen wie Widerstände)
- Transformiere zurück, falls verlangt
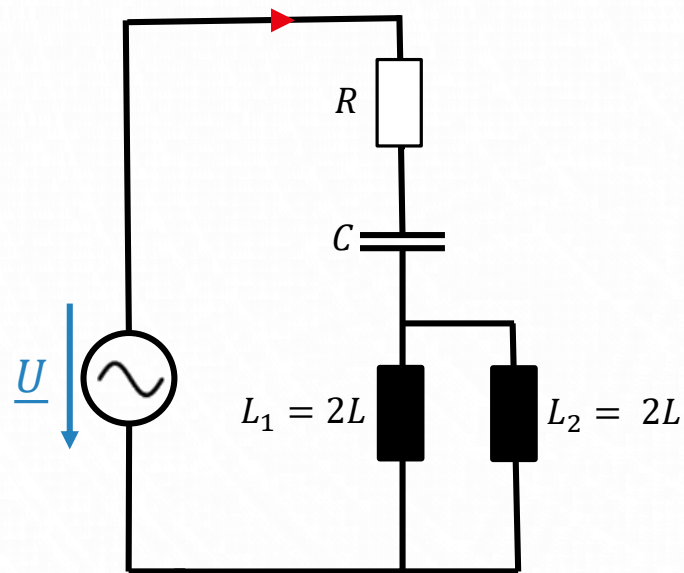
# BEISPIEL

Berechne alle Spannungen in Abhängigkeit von  $U$ ,  $R$ ,  $L$ ,  $C$  und  $\omega$






$$\underline{U_R} = \underline{U} \cdot \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C} + j\omega L}$$



$$\underline{U_C} = \underline{U} \cdot \frac{1}{j\omega CR + 1 - \omega^2 CL}$$

$$\underline{U_{Lx}} = \underline{U} \cdot \frac{-\omega^2 CL}{j\omega CR + 1 - \omega^2 CL}$$


## ZEIGERDIAGRAMM

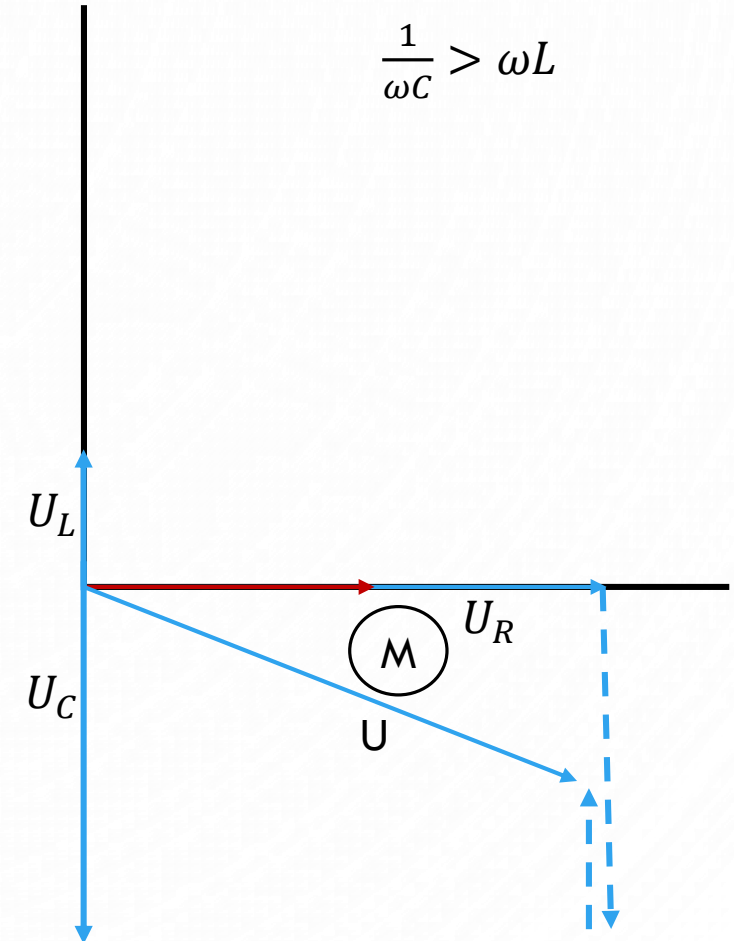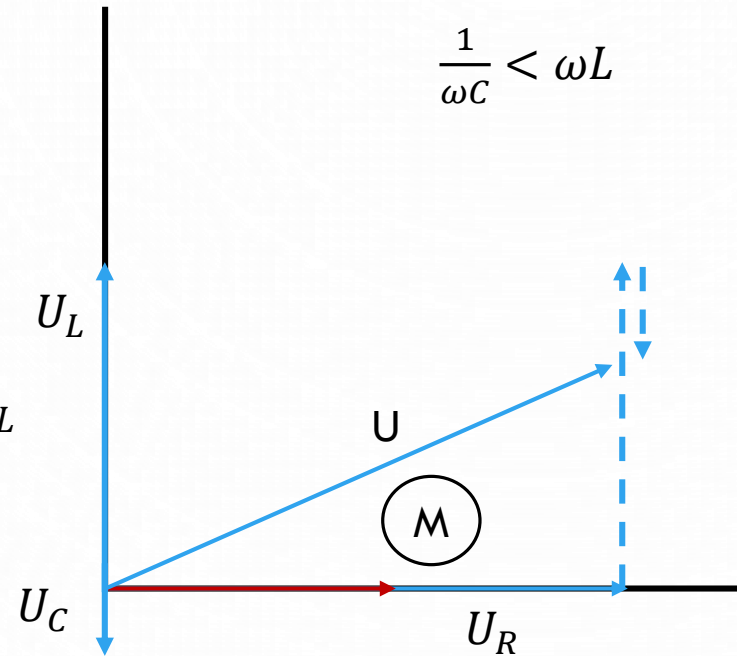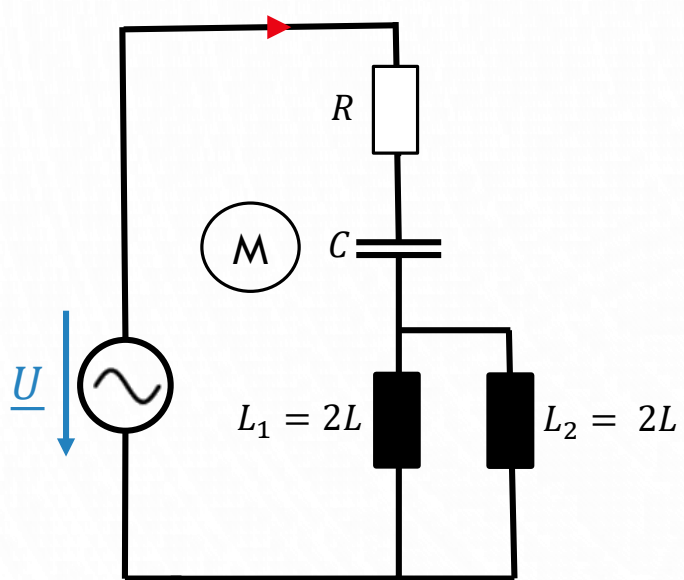

## SCHWINGKREISE

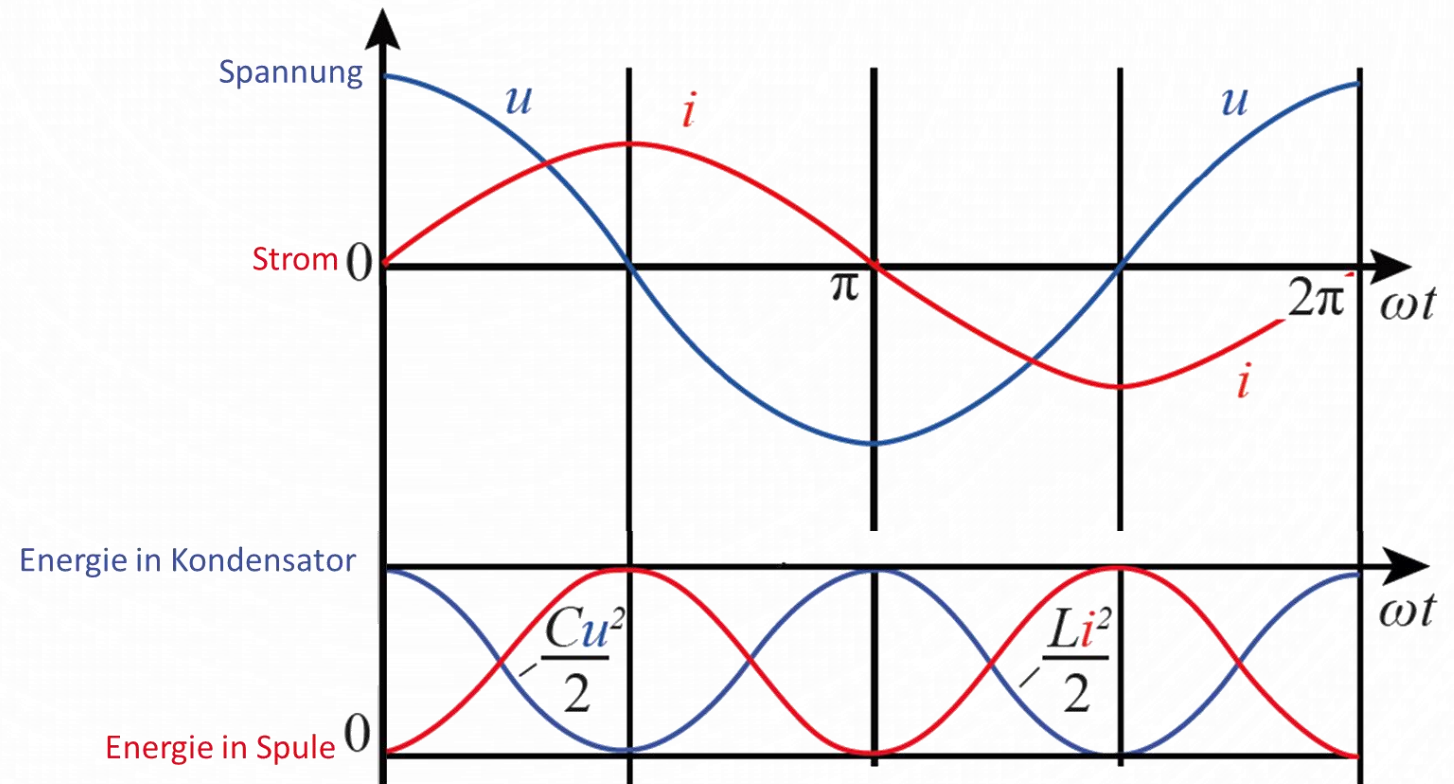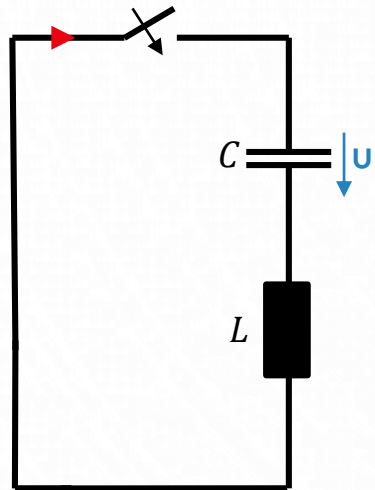



# SCHWINGKREISE

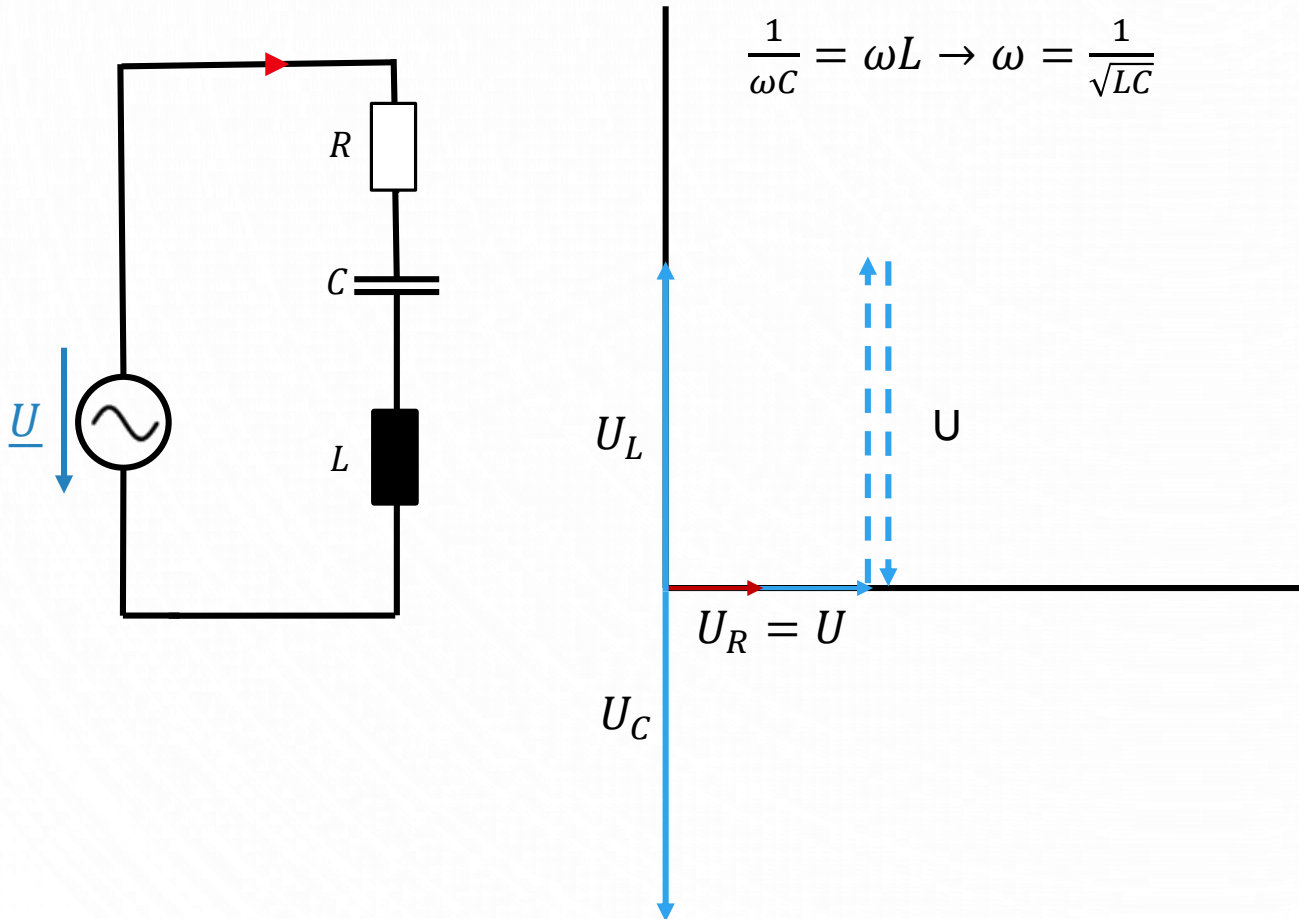

$$\underline{U}_C = \underline{U} \cdot \frac{1}{j\omega CR + 1 - \omega^2 CL} = \underline{U} \cdot \frac{1}{j\omega C \cdot R}$$

$$\rightarrow \angle(U_C - U) = 90^\circ$$

## SCHWINGKREISE

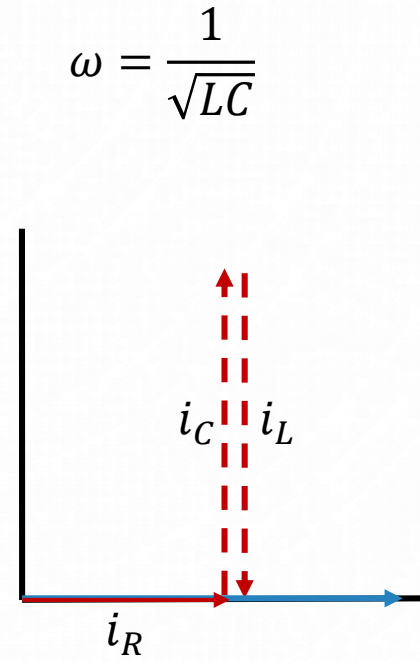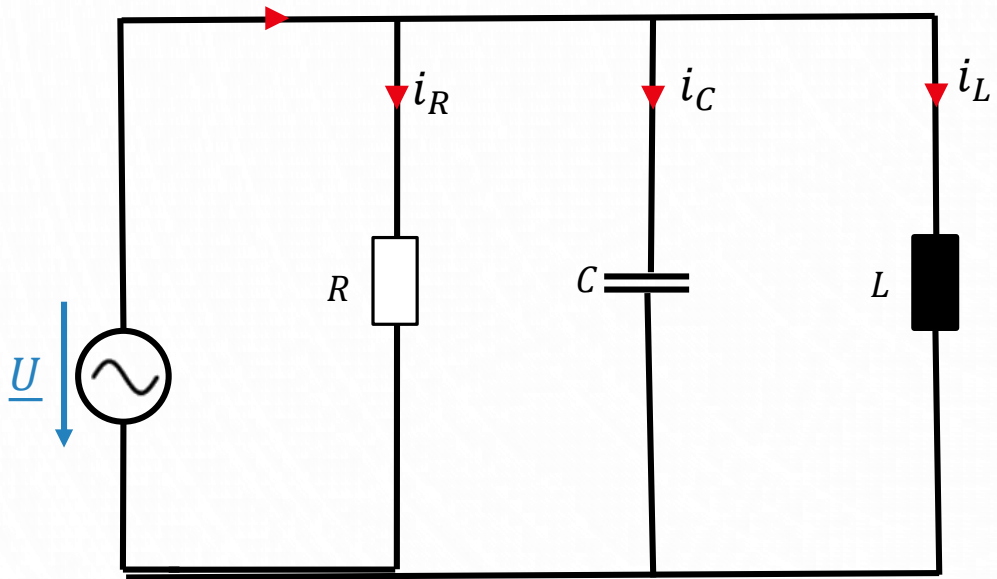


# SCHWINGKREISE

Sobald ein Kondensator und eine Spule in einer Schaltung vorhanden sind, können Schwingungen auftreten

Bei Resonanzfrequenz können Spannungs/Stromüberhöhungen auftreten.

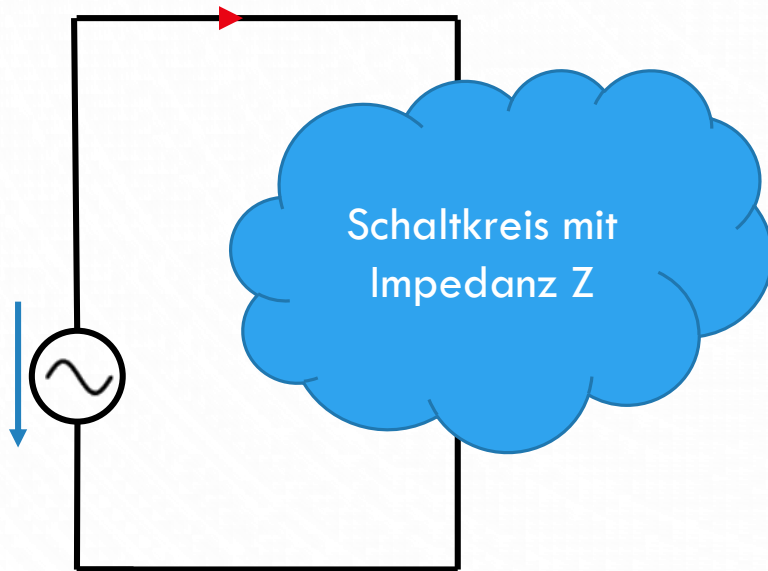**Strom und Spannung der Quelle sind dabei in Phase**




**Resonanz:**

U und I in Phase  $\rightarrow U = Z \cdot I = \operatorname{Re}\{Z\} \cdot I$

$Z$  ist Reell  $\leftrightarrow Y = \frac{1}{Z}$  ist Reell

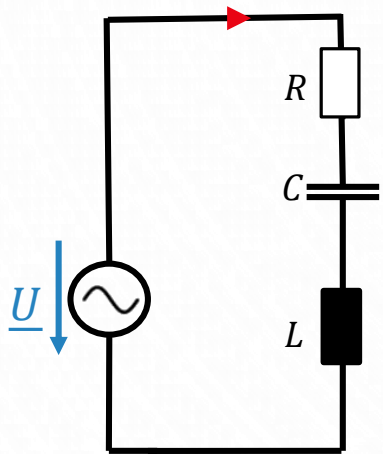
# GÜTE

*Leistung in Schwinkreis*  
*Leistungsverlust pro Periode*





$$Q_S \approx \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U}$$

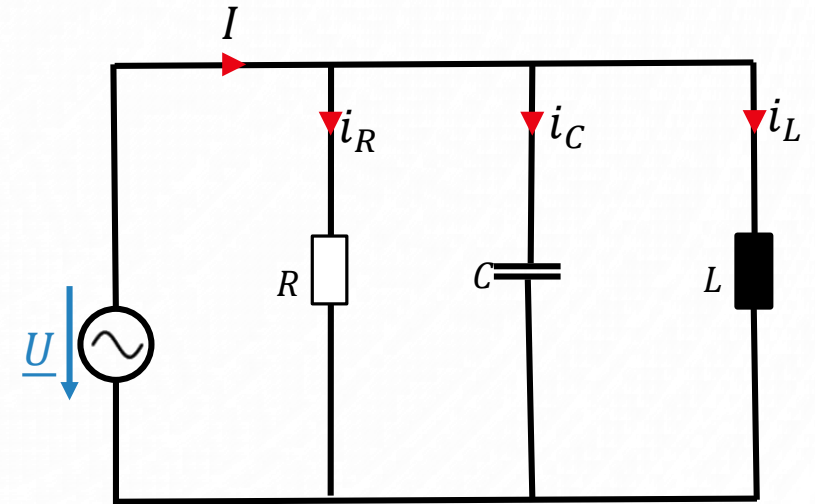
$$Q_P \approx \frac{i_C}{I} = \frac{i_L}{I}$$



## WIRKLEISTUNG = P

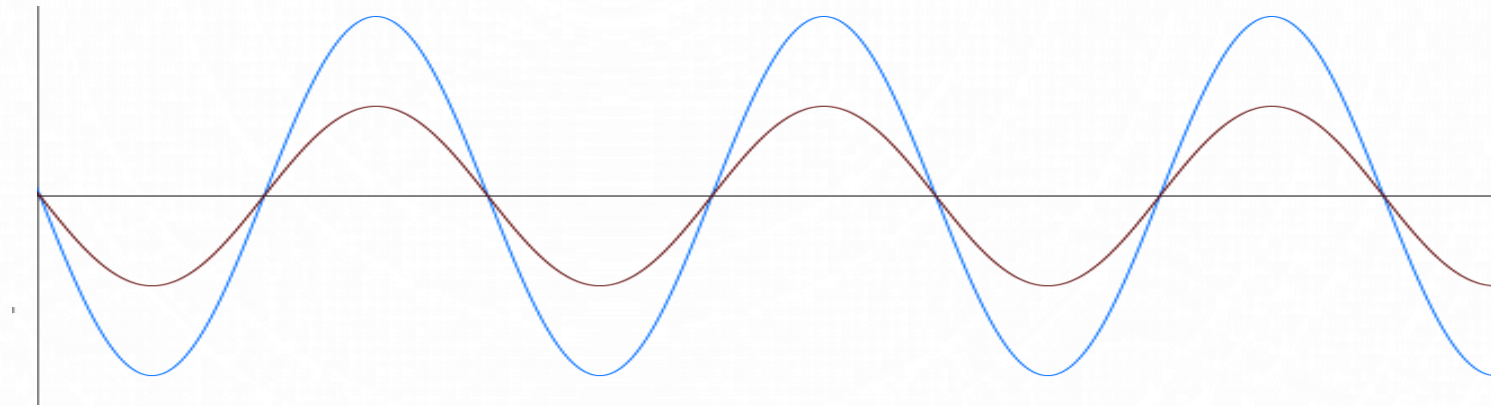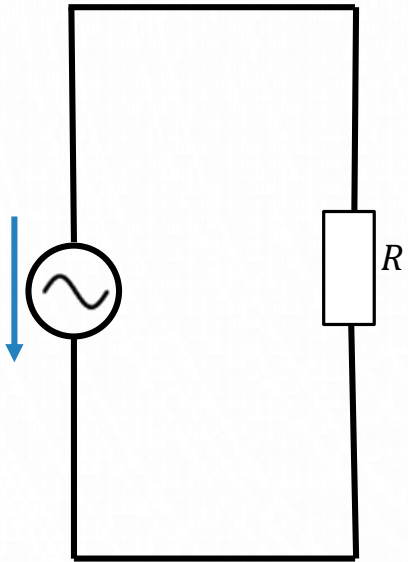


$$p(t) = u(t) \cdot i(t)$$

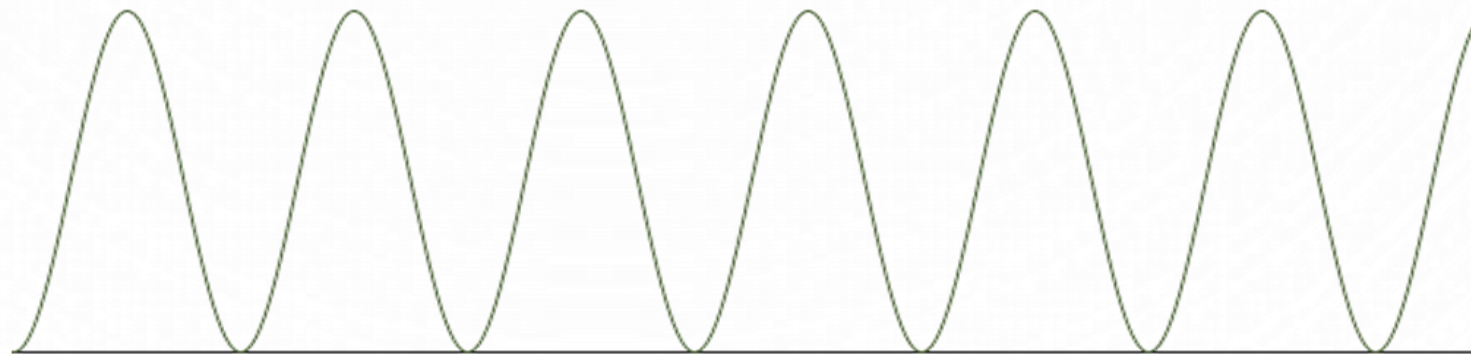


$$\langle p(t) \rangle = U \cdot I$$


# BLINDLEISTUNG = Q

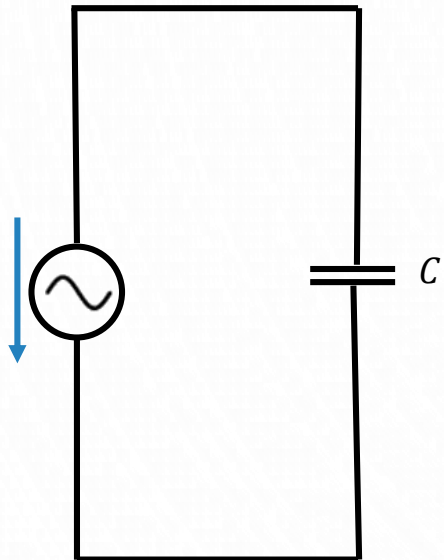
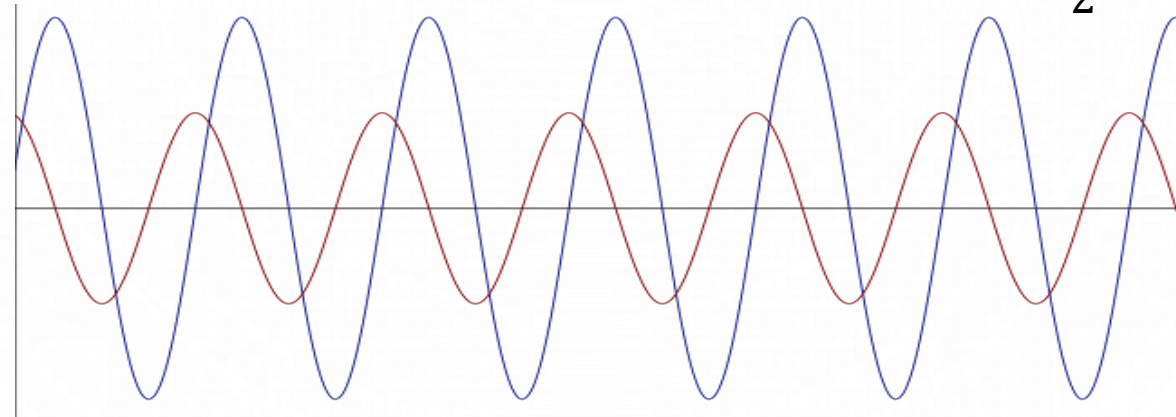
$$u(t) = A \cdot \sin(\omega t), \quad i(t) = B \cdot \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$




$$p(t) = u(t) \cdot i(t)$$

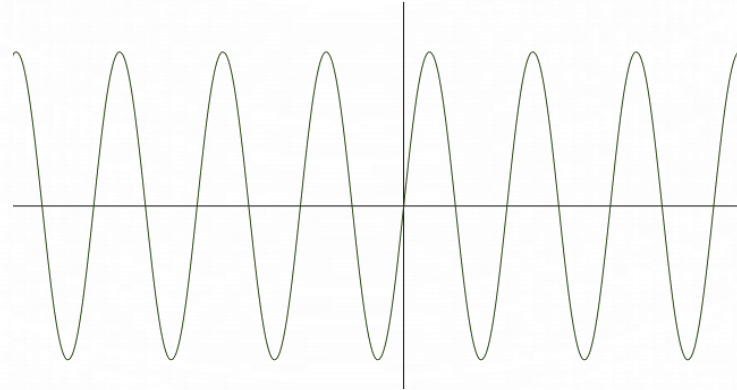

$$\langle p(t) \rangle = 0$$

## KOMPLEXE LEISTUNG

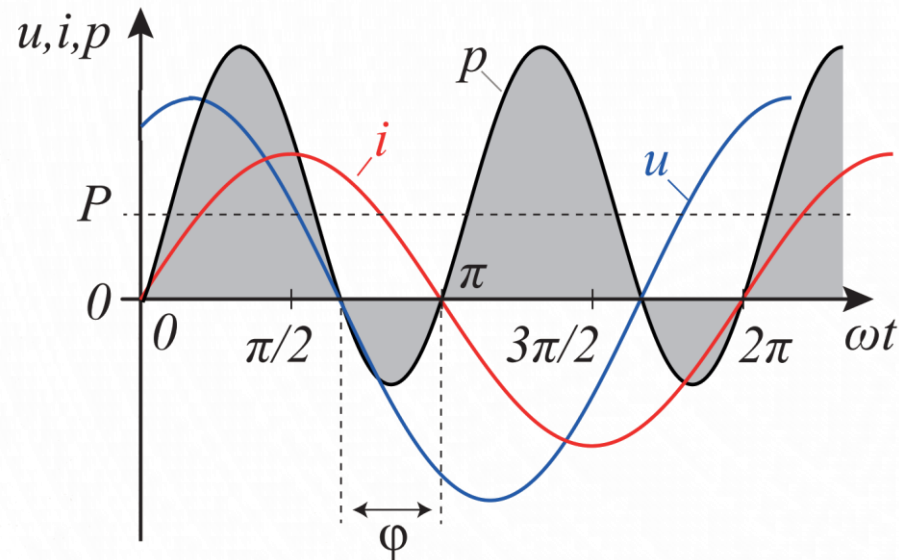

$$\underline{S} = P + jQ = \underline{U} \cdot \underline{I}^*$$



$$P = \operatorname{Re}\{\underline{S}\} = UI \cdot \cos(\varphi)$$

$$Q = \operatorname{Im}\{\underline{S}\} = UI \cdot \sin(\varphi)$$

Mit  $\varphi = |\angle(\underline{U} - \underline{I})|$

$$\lambda := \frac{P}{|\underline{S}|} = \cos(\varphi)$$

# LEISTUNGSANPASSUNG

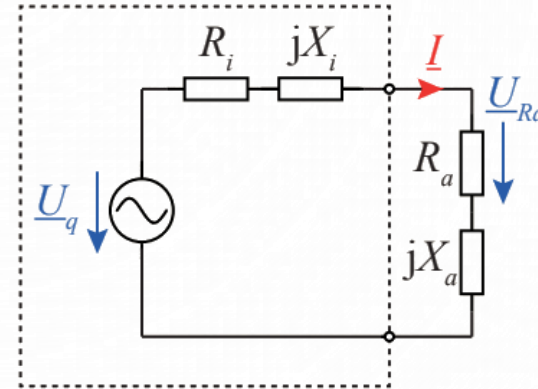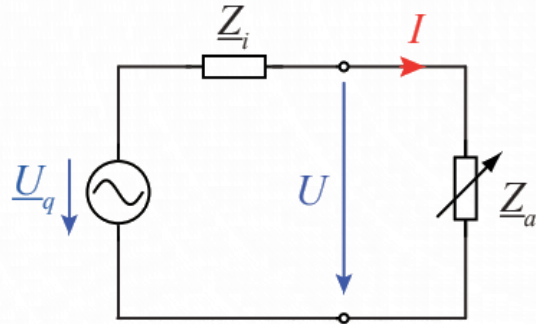


$$P = I^2 R_a = \frac{U_q^2 R_a}{(R_i + R_a)^2 + (X_i + X_a)^2}$$

$$X_a = -X_i$$

$$\underline{Z}_a = \underline{Z}_i^*$$

# LEISTUNGSANPASSUNG

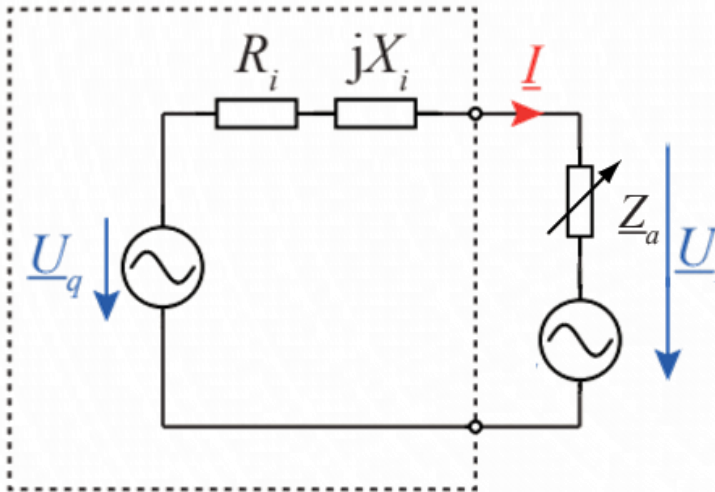

- Berechne  $\underline{I}$  und  $\underline{U}$  über der Last in Abhängigkeit von  $Z_a$
- Maximale Wirkleistung:

$$\frac{\partial}{\partial(\operatorname{Re}\{Z_a\})} (\operatorname{Re}\{\underline{U} \cdot \underline{I}^*\}) = 0$$

- Minimale Blindleistung:



$$\frac{\partial}{\partial(\operatorname{Im}\{Z_a\})} (\operatorname{Im}\{\underline{U} \cdot \underline{I}^*\}) = 0$$

## Maschenstromverfahren

Elementarmasche: Eine Masche im Netzwerk, in deren Inneren sich keine Zweige befinden

Vorgehen:

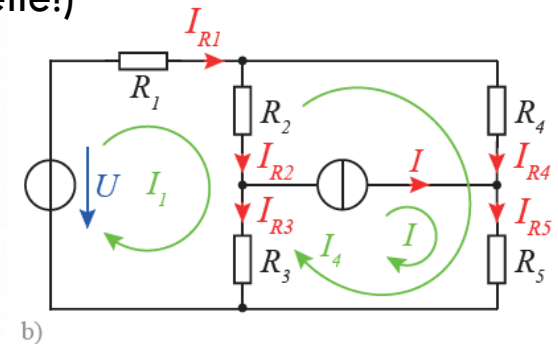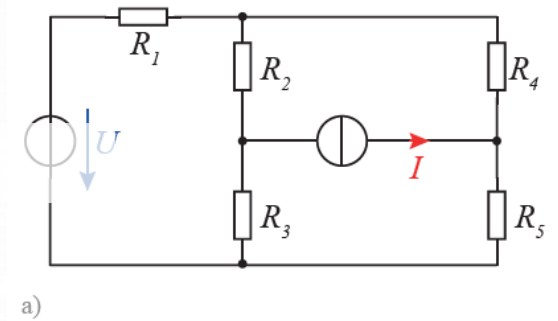1. Mache alle Stromquellen unwirksam (Leerlauf!)
2. Bestimme nun die reduzierte Menge  $E^*$  aller verbleibenden Elementarmaschen
3. Weise jeder Masche  $M_i \in E^*$  einen Maschenstrom  $I_i$  zu
4. Füge die Stromquellen wieder ein und ergänze Maschenströme für die Stromquellen (1 pro Quelle!)
5. Stelle für jede Masche  $M_i \in E^*$  von Punkt 2 eine Maschengleichung (Spannungen!) auf
6. Löse das resultierende Gleichungssystem



## Maschenstromverfahren Beispiel

Siehe Vorlesung Slide 99

Aufgestellte Maschengleichungen (mit den Strömen, welche wir vorhin definiert haben)


$$\begin{aligned} R_1 I_1 + R_2 (I_1 - I_4) + R_3 (I_1 - I_4 - I) - U &= 0 \\ R_4 I_4 + R_5 (I_4 + I) + R_3 (I_4 + I - I_1) + R_2 (I_4 - I_1) &= 0 \end{aligned}$$

In Matrixform:


$$\begin{bmatrix} R_1 + R_2 + R_3 & -R_2 - R_3 \\ -R_2 - R_3 & R_2 + R_3 + R_4 + R_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U + R_3 I \\ -(R_3 + R_5) I \end{bmatrix}$$

Für die Zweigströme gelten die Beziehungen:
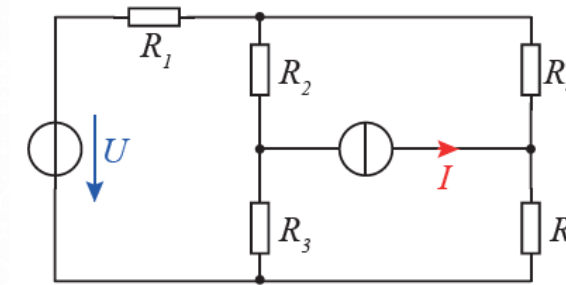
$$I_{R1} = I_1, \quad I_{R2} = I_1 - I_4, \quad I_{R4} = I_4, \quad I_{R5} = I_4 + I$$



a)

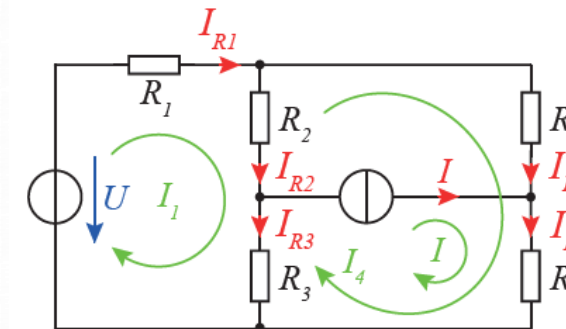




b)

# Knotenpotentialverfahren


Vorgehen:

1. Wähle einen Bezugsknoten  $K_0$  (Potential = 0)
2. Mache alle Spannungsquellen aus (Kurzschluss!)
3. Weise allen Knoten (ausser  $K_0$ ) ein Potential  $\varphi_i$  zu
4. Füge die Spannungsquellen wieder ein: Dabei werden Knoten aufgetrennt in zwei Knoten, einer bekommt Potential  $\varphi_i$ , der andere  $\varphi_i + U_i$
5. Stelle für alle Knoten mit unabhängigem Potential eine Knotengleichung auf!
6. Liegt zwischen zwei Knoten nur eine Spannungsquelle, werden diese als einen einzelnen Knoten betrachtet!


betrachte als einen Knoten!

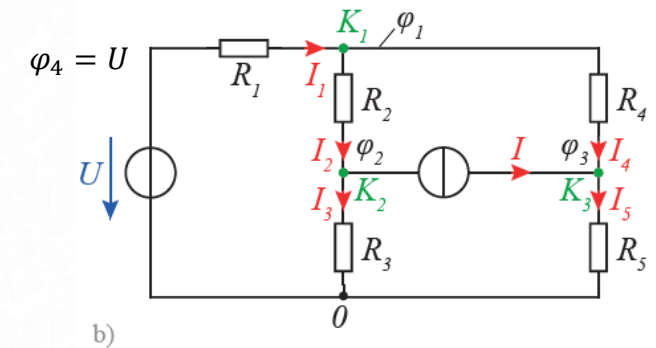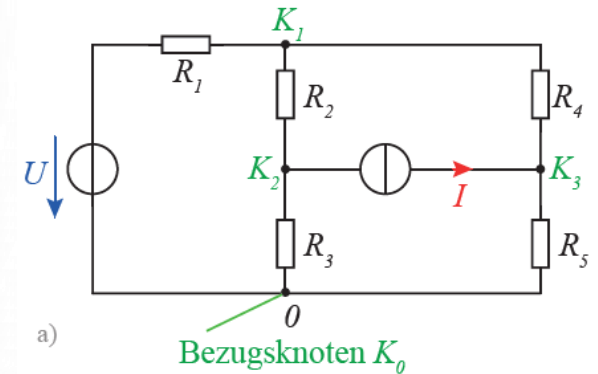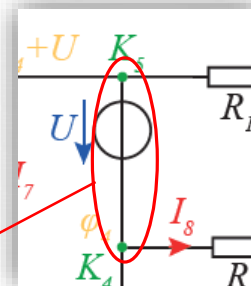


## BEISPIEL: KNOTENPOTENTIALVERFAHREN

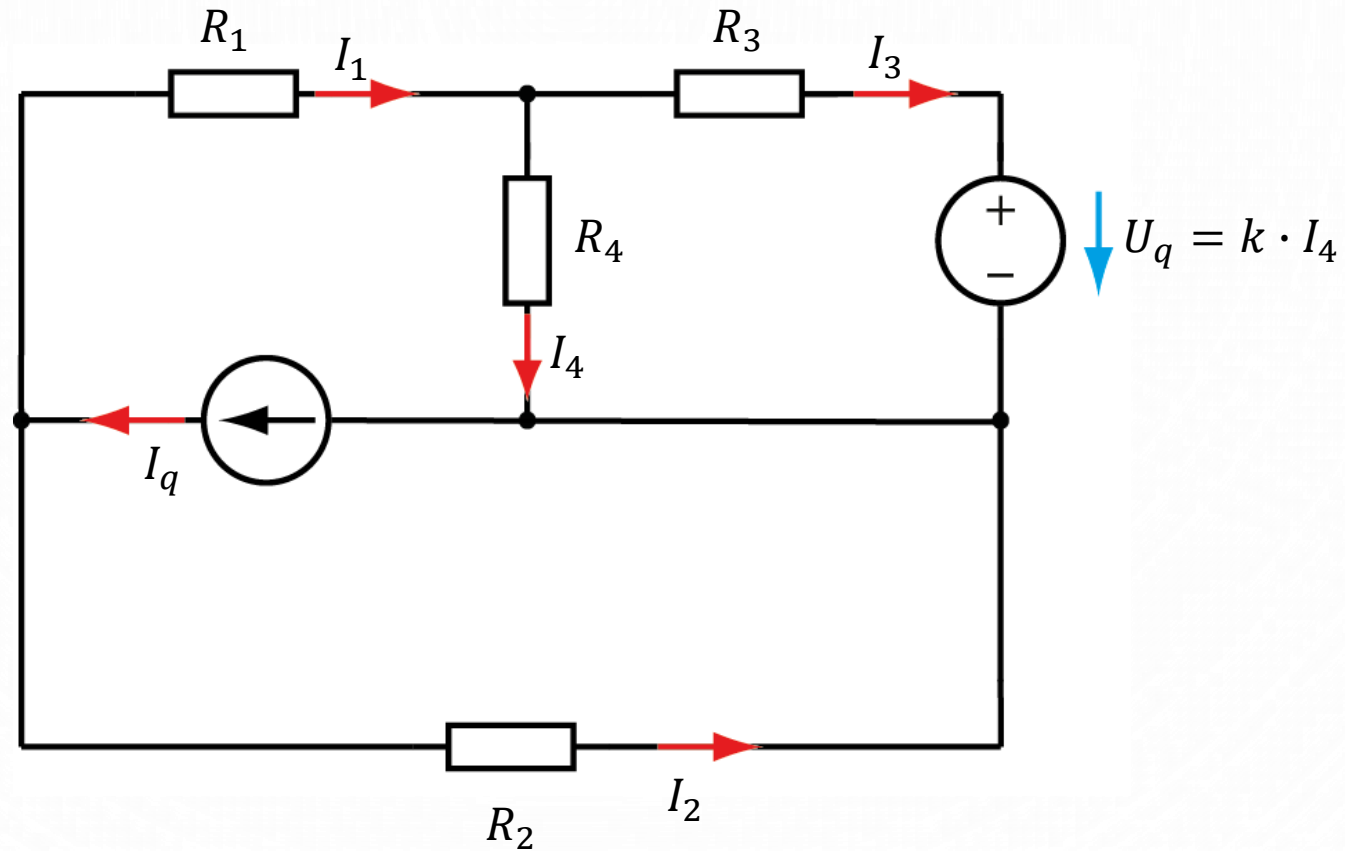

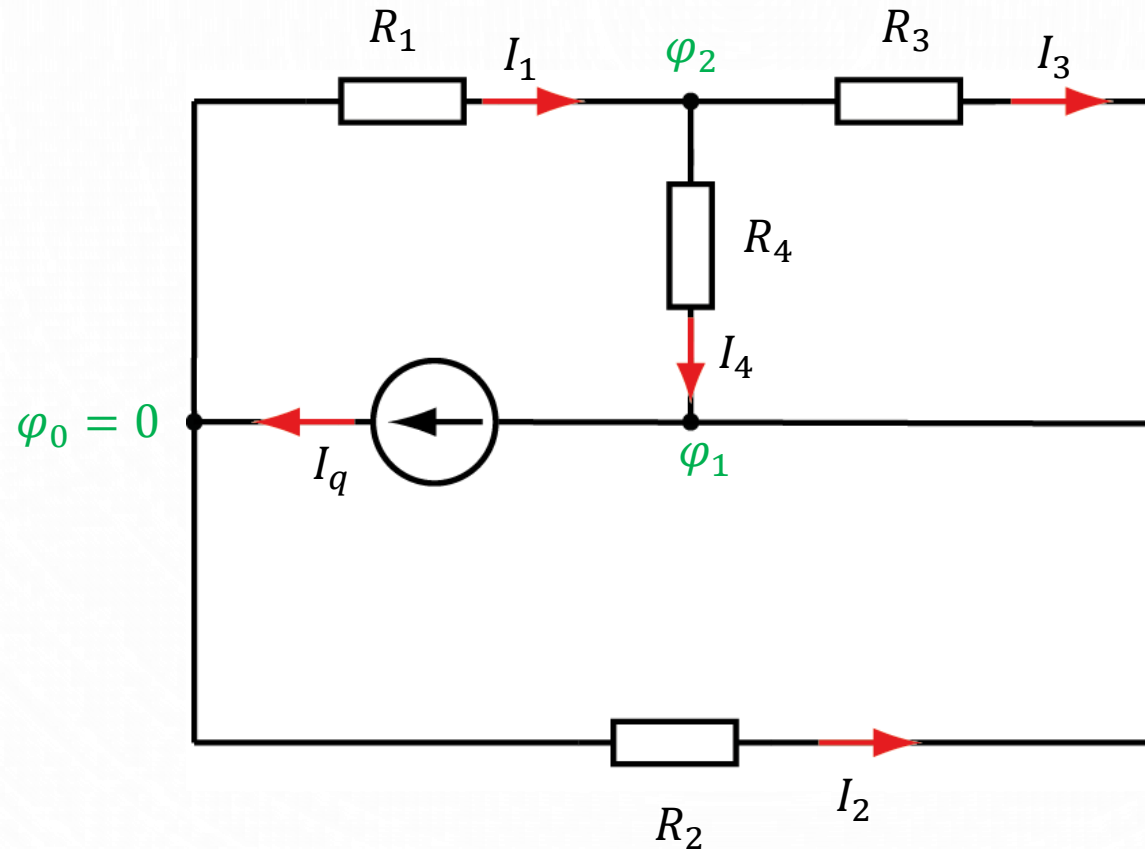
## POTENTIALE DEFINIEREN, SPANNUNGSQUELLEN ENTFERNEN



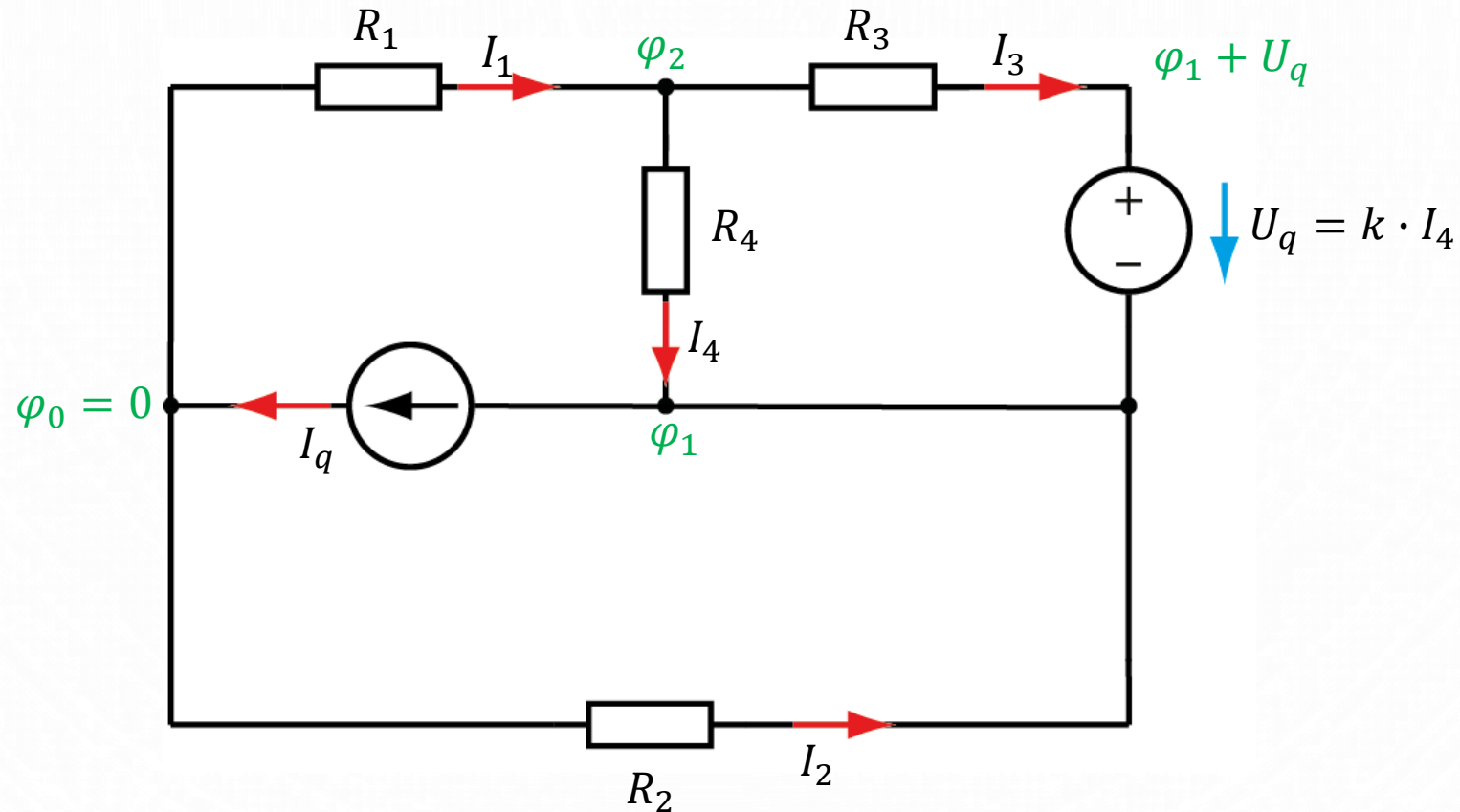
## SPANNUNGSQUELLE EINFÜGEN, POTENTIAL HINZUFÜGEN



## KNOTEN IDENTIFIZIEREN

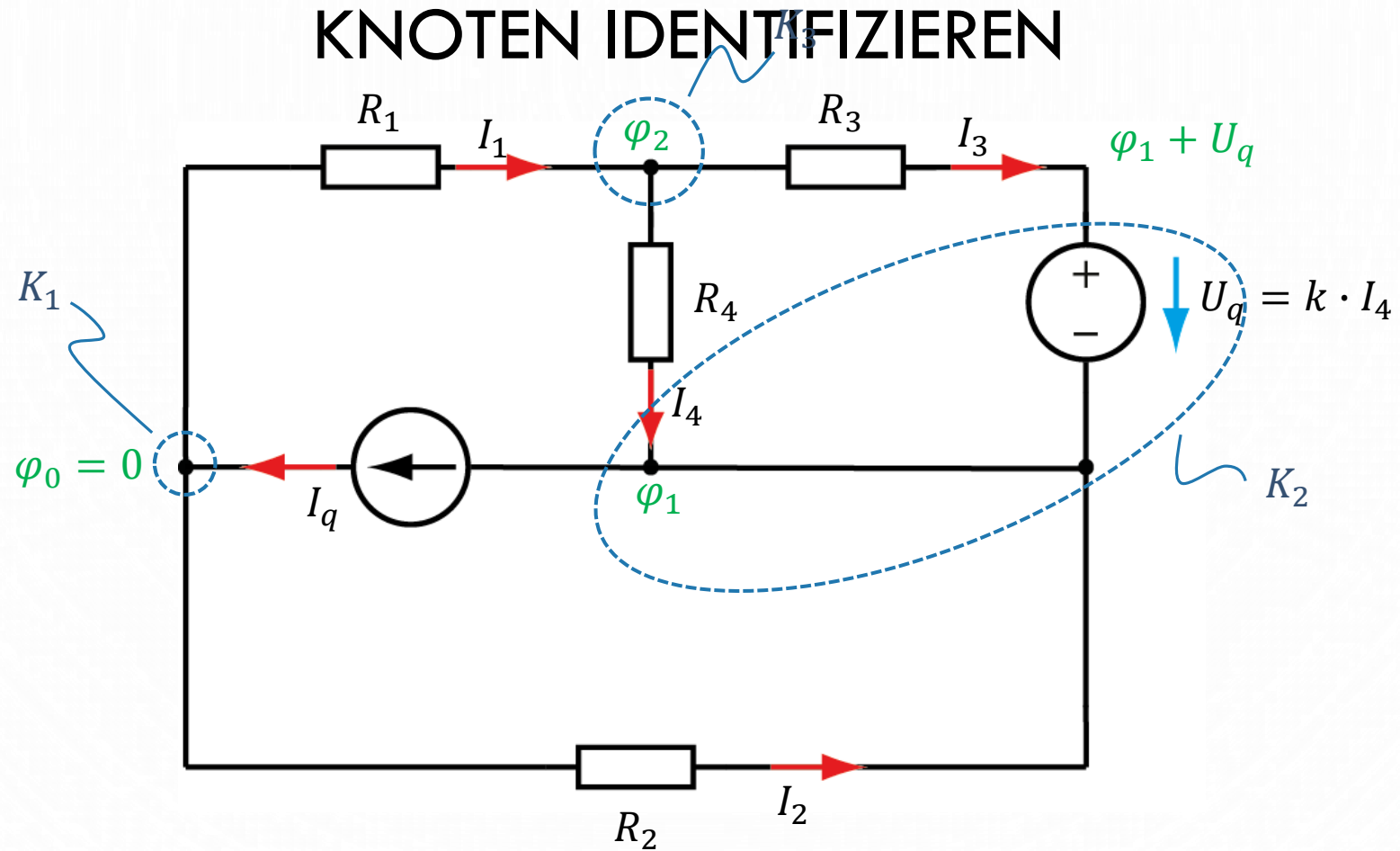

## KNOTENGLEICHUNGEN AUFSTELLEN

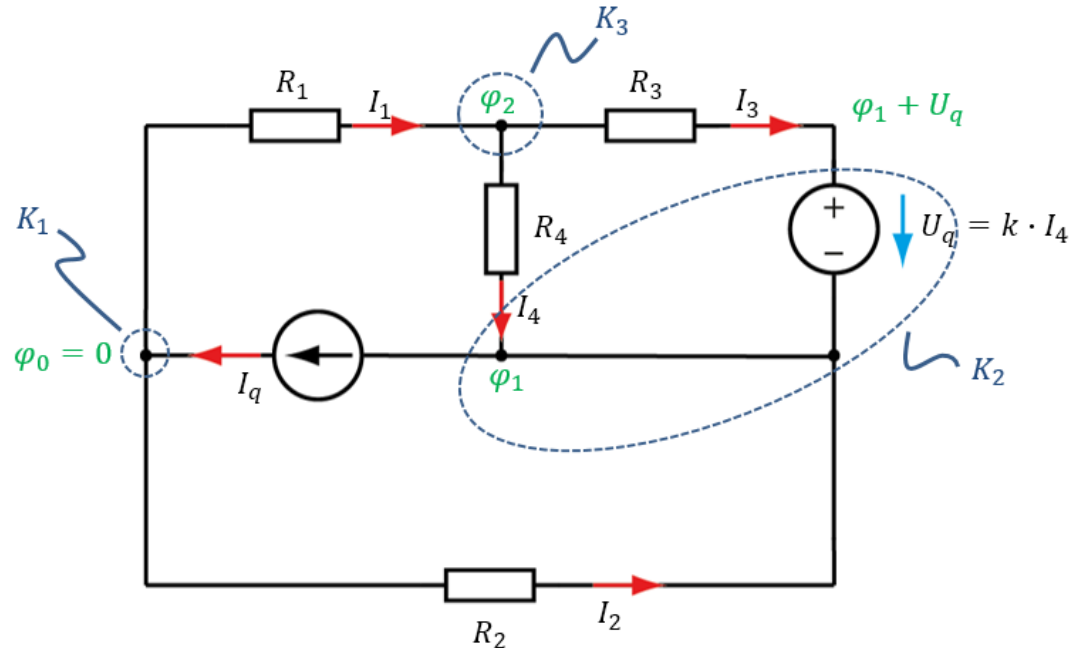

$$K_1: I_q - I_1 - I_2 = 0$$

$$K_2: -I_q + I_2 + I_4 + I_3 = 0$$

$$K_3: I_1 - I_4 - I_3 = 0$$

$$K_1: I_q - \frac{\varphi_0 - \varphi_2}{R_1} - \frac{\varphi_0 - \varphi_1}{R_2} = 0$$

$$U_q = k \cdot I_4 = k \cdot \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{R_4}$$

$$K_2: -I_q + \frac{\varphi_0 - \varphi_1}{R_2} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{R_4} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1 - U_q}{R_3} = 0$$

$$K_3: \frac{\varphi_0 - \varphi_2}{R_1} - \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{R_4} - I_3 = 0$$

SETZE  $\varphi_0 = 0$ 

$$K_1: I_q + \frac{\varphi_2}{R_1} + \frac{\varphi_1}{R_2} = 0$$

$$K_2: -I_q - \frac{\varphi_1}{R_2} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{R_4} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1 - k \cdot \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{R_4}}{R_3} = 0$$

$$K_3: -\frac{\varphi_2}{R_1} - \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{R_4} - I_3 = 0$$

→ Schreibe die Gleichungen in Vektor-Matrix-Form und löse nach  $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$

→ Drücke die gesuchten Größen mit Hilfe der Potentiale aus:

$$\text{Bsp.: } U_{R_4} = U_{\varphi_2 \rightarrow \varphi_1} = \varphi_2 - \varphi_1$$

## Knotenpotentialverfahren Beispiel

Knotengleichungen der unabhängigen Knoten:

$$K_1 \rightarrow I_2 - I_1 + I_4 = 0 \quad \xrightarrow[\text{Gesetz}]{\text{Ohmsches}} \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R_2} - \frac{U - \varphi_1}{R_1} + \frac{\varphi_1 - \varphi_3}{R_4} = 0$$

$$K_2 \rightarrow I_3 - I_2 + I = 0 \quad \xrightarrow[\text{Gesetz}]{\text{Ohmsches}} \frac{\varphi_2}{R_3} - \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R_2} + I = 0$$

$$K_3 \rightarrow I_5 - I_4 - I = 0 \quad \xrightarrow[\text{Gesetz}]{\text{Ohmsches}} \frac{\varphi_3}{R_5} - \frac{\varphi_1 - \varphi_3}{R_4} - I = 0$$

Resultierende Matrixform:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4} & -\frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_4} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} & 0 \\ -\frac{1}{R_4} & 0 & \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \varphi_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U/R_1 \\ -I \\ I \end{bmatrix}$$

